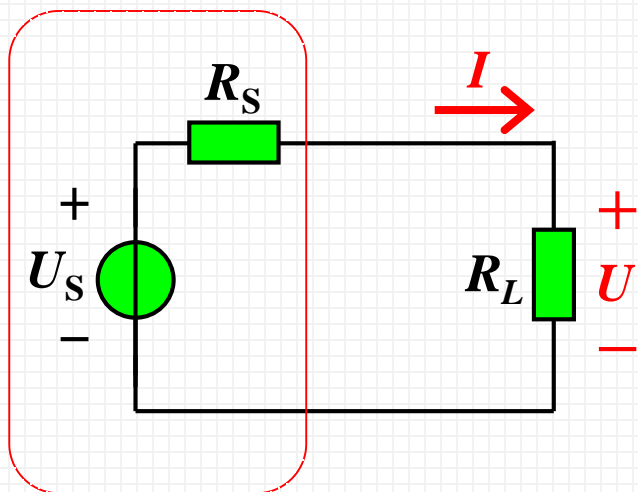


1

# 电路原理习题课



## 0、求能够获得最大功率的 $R_L$ 并求其获得的最大功率。



解:  $I = \frac{U_s}{R_s + R_L}$   $P_L = I^2 R_L = \left( \frac{U_s}{R_s + R_L} \right)^2 \cdot R_L$

$$\frac{dP_L}{dR_L} = U_s^2 \left( \frac{1}{(R_s + R_L)^2} - \frac{2R_L}{(R_s + R_L)^3} \right)$$

$$= U_s^2 \left( \frac{R_s - R_L}{(R_s + R_L)^3} \right)$$


$R_L = R_s$  是  $R_L$  获得最大功率的充要条件

**电阻匹配**

$$U = \frac{U_s}{2}, \eta = 50\%, P_L = \frac{U_s^2}{4R_s}$$

**把负载获得最大电压和最大功率对比进行思考和记忆！！**

一、求  $U_{ab}$


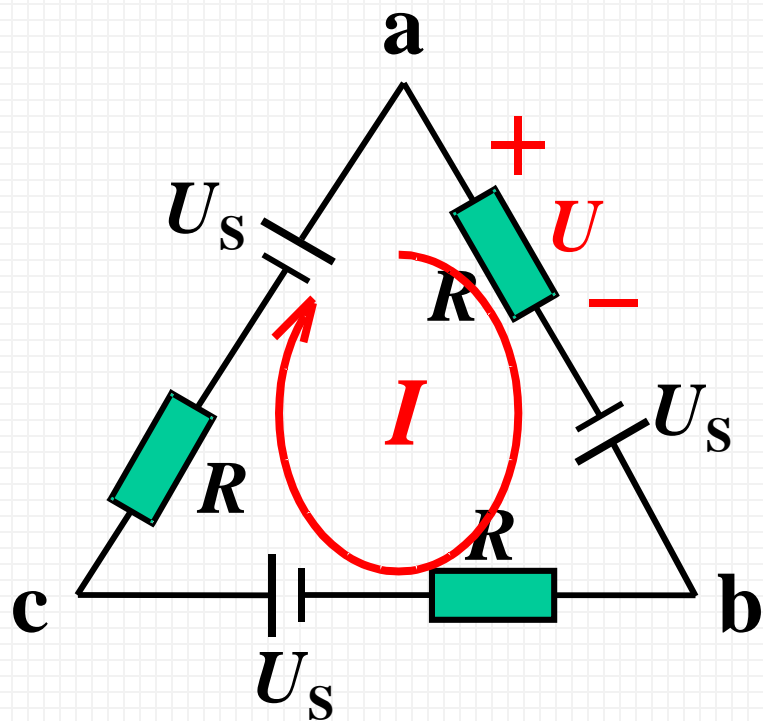


$$I = \frac{3U_s}{3R} = \frac{U_s}{R}$$

$$U = RI = R \times \frac{U_s}{R} = U_s$$

$$U_{ab} = U - U_s = U_s - U_s = 0$$

## 二、(a) 求 $R_{ab}$ 、 $R_{ac}$

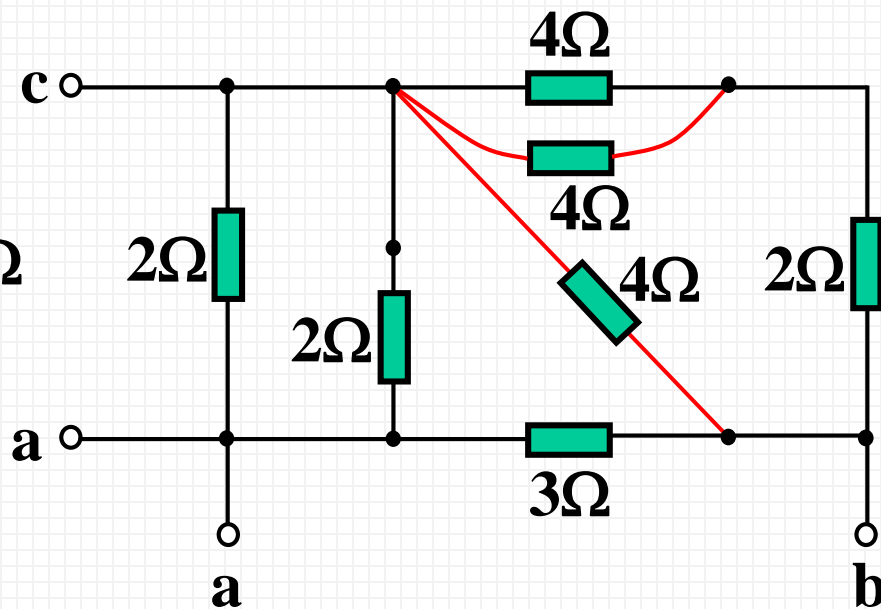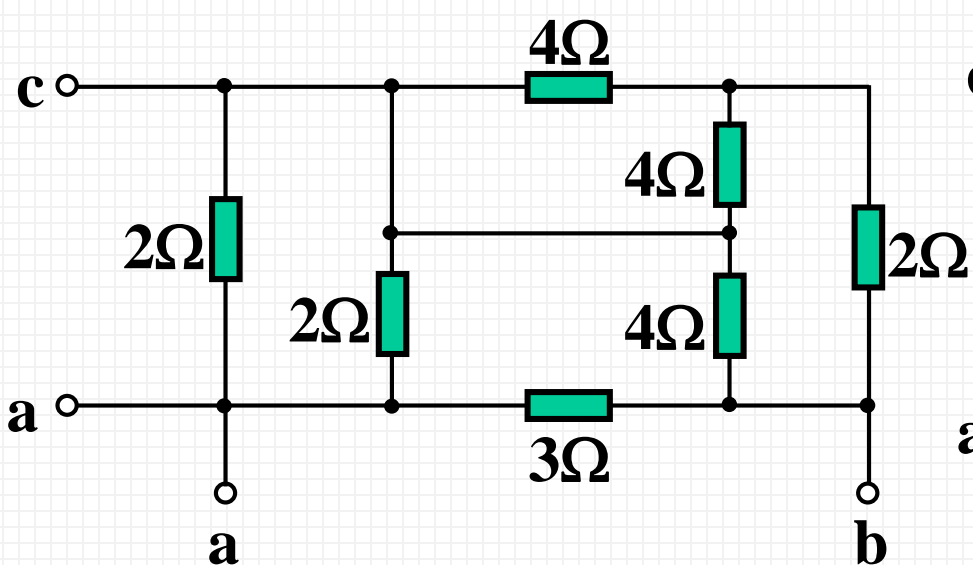


$$R_{ab} = 3 // (2 // 2 + 4 // (4 // 4 + 2))$$

$$= 1.5\Omega$$


$$R_{ac} = 2 // 2 // (4 // (4 // 4 + 2) + 3)$$

$$= \frac{5}{6}\Omega = 0.83\Omega$$


## 二、(b) 求 $R_{ab}$ .

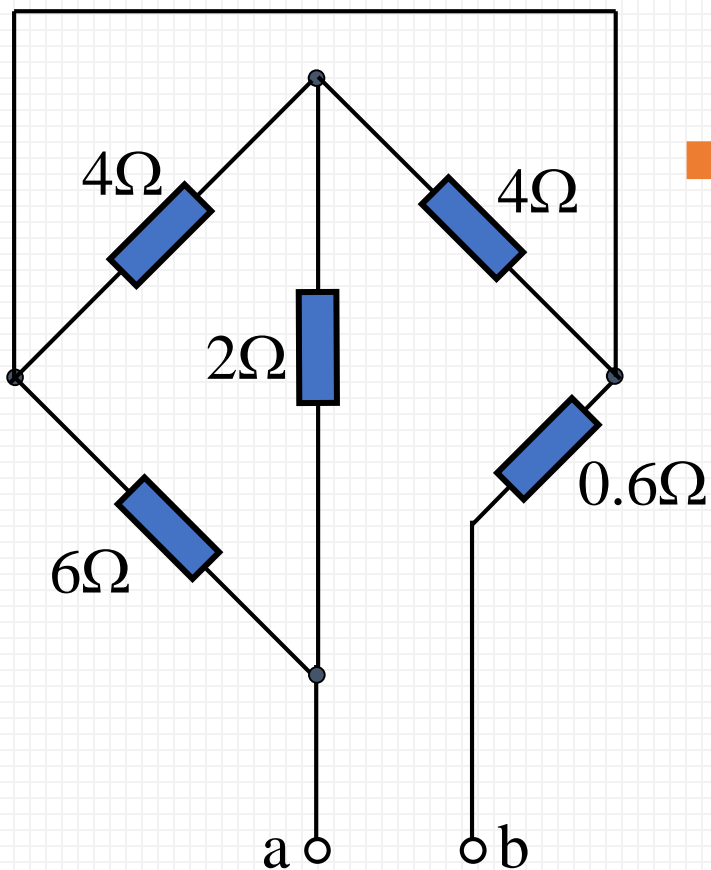
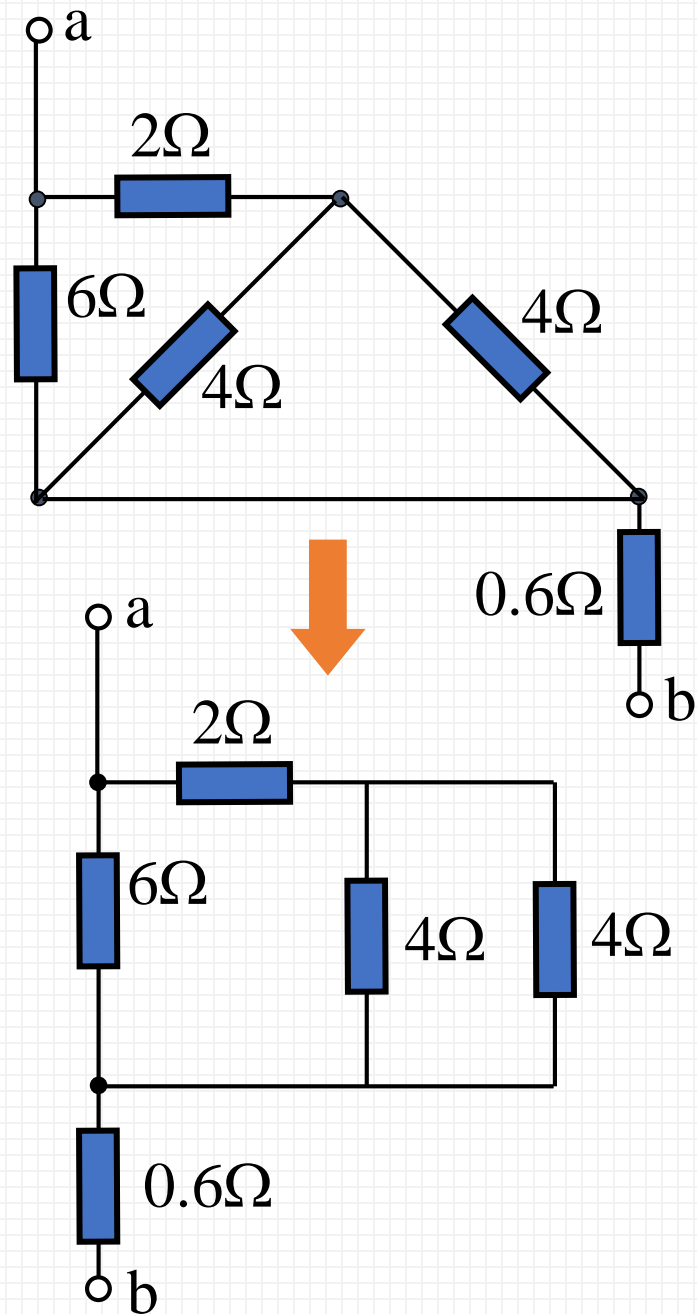
$$R_{ab} = \frac{4 \times 6}{4 + 6} + 0.6 = 3\Omega$$




## 二、(c) 求 $R_{ab}$ .

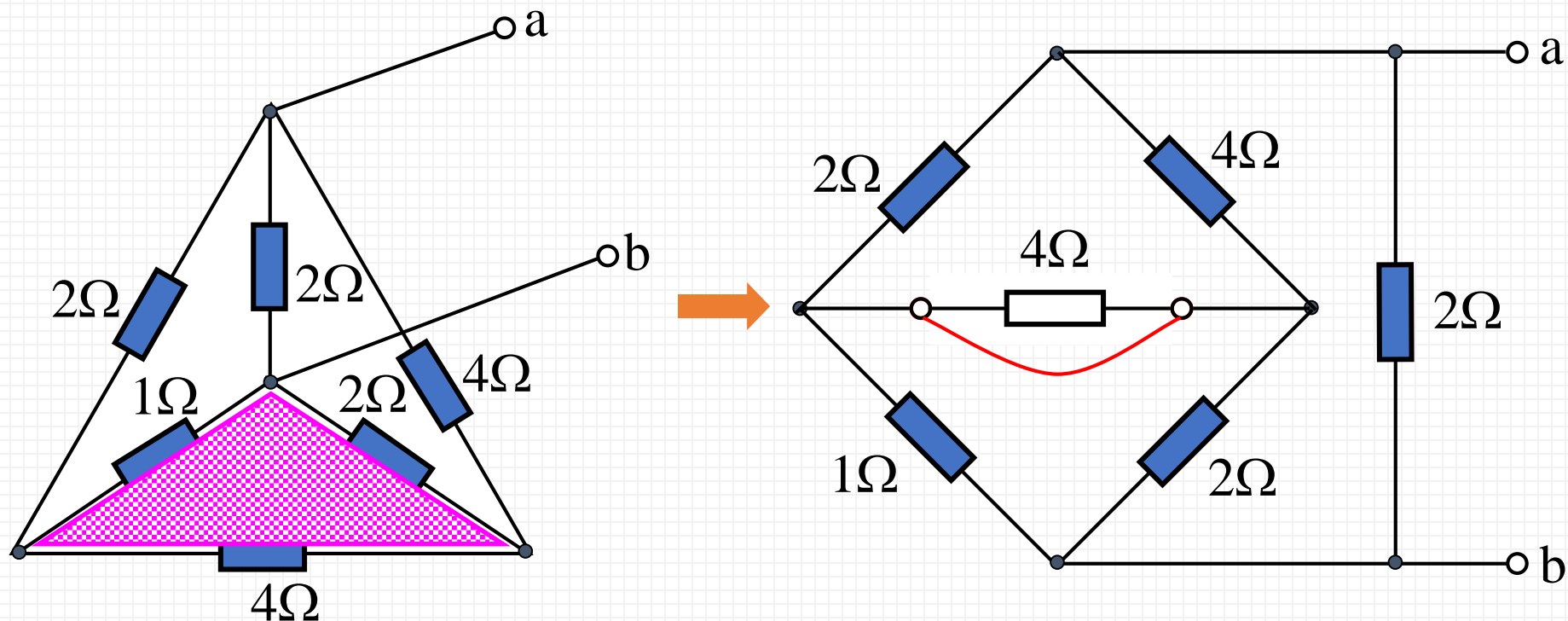

(a) 开路:  $R_{ab} = 2 // (4 + 2) // (2 + 1) = 1\Omega$


(b) 短路:  $R_{ab} = 2 // (4 // 2 + 2 // 1) = 1\Omega$

## 二、(d) 求 $R_{ab}$ .

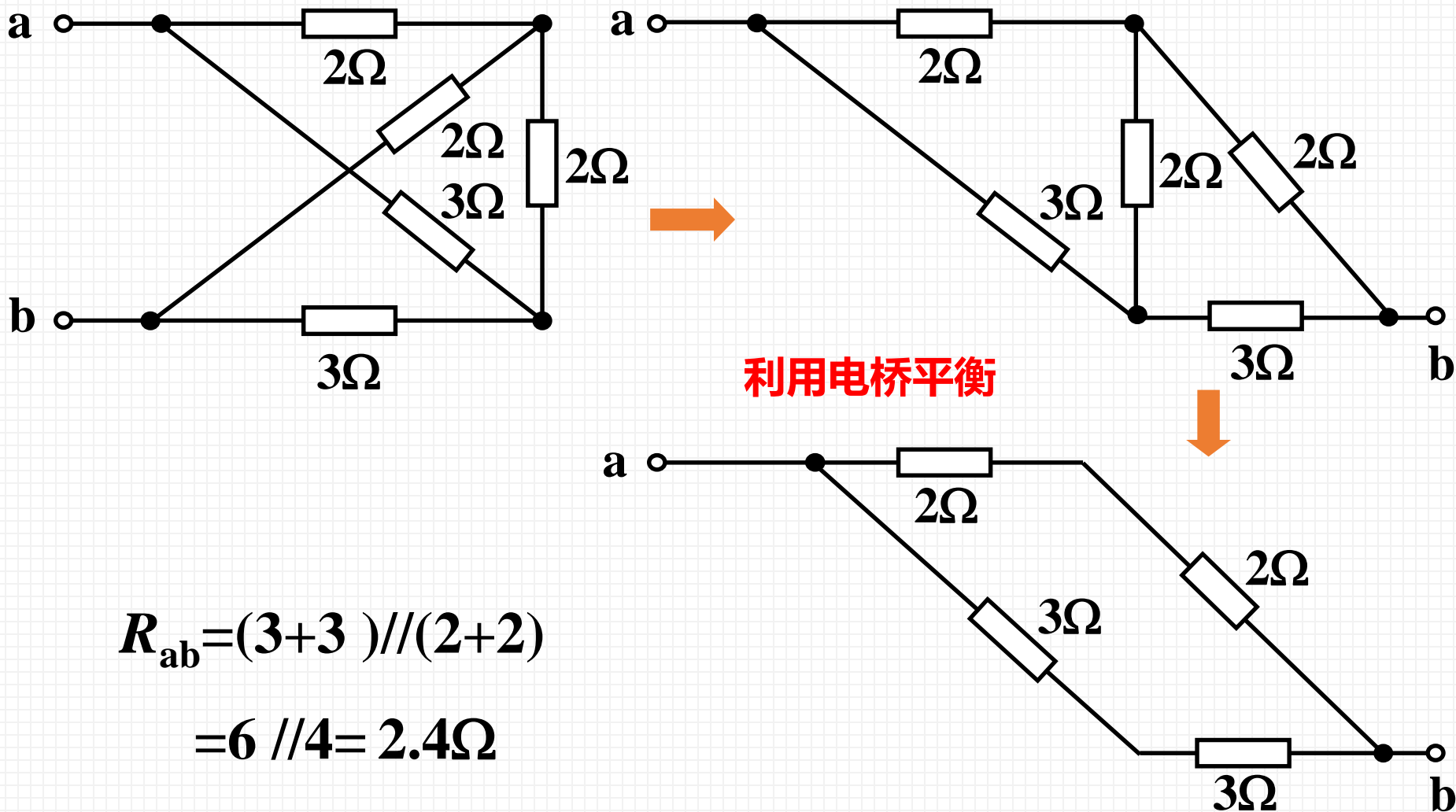


$$\begin{aligned} R_{ab} &= (3+3) // (2+2) \\ &= 6 // 4 = 2.4\Omega \end{aligned}$$

Y-Δ? 哪个节点?

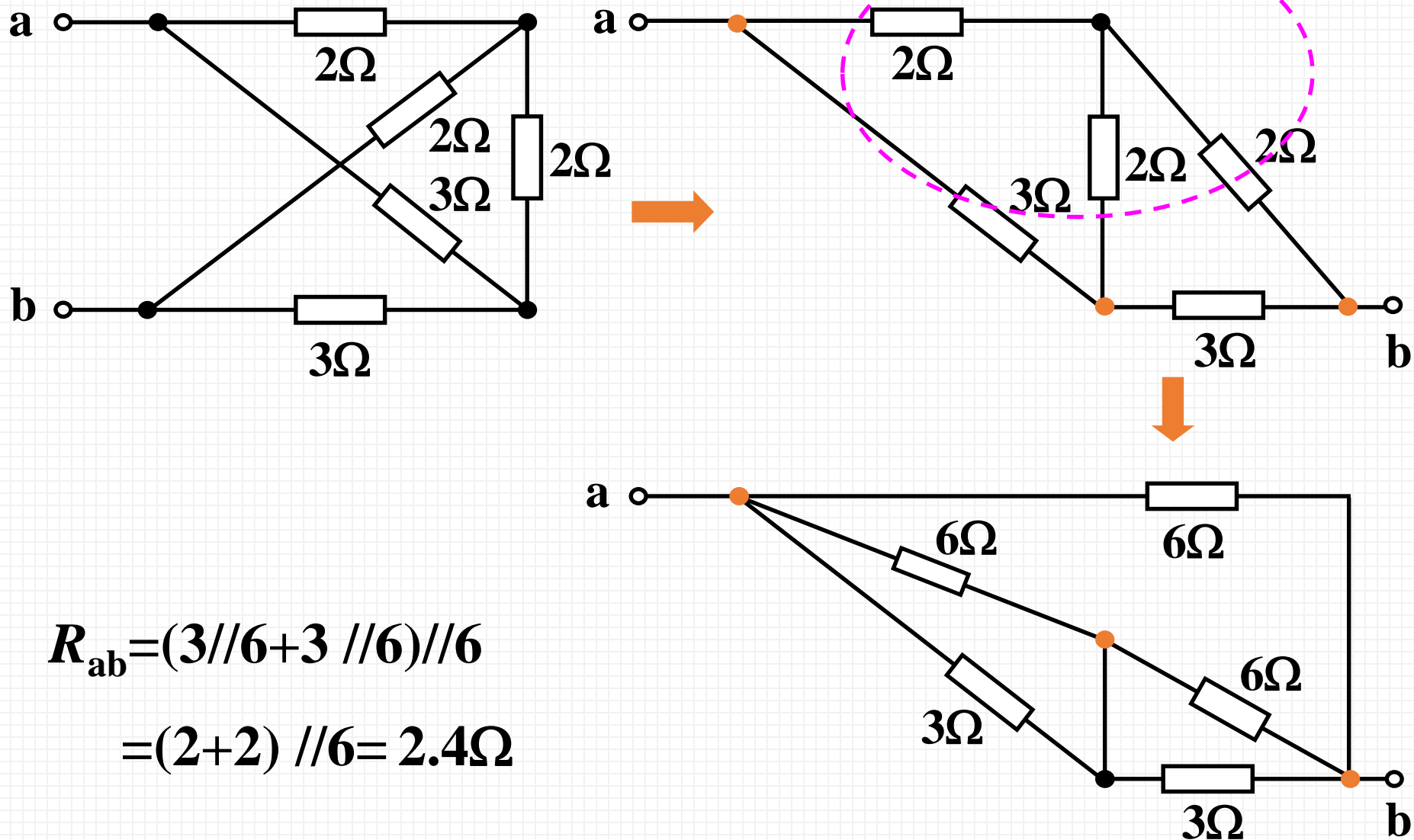



### 三、求入端电阻 $R_{ab}$

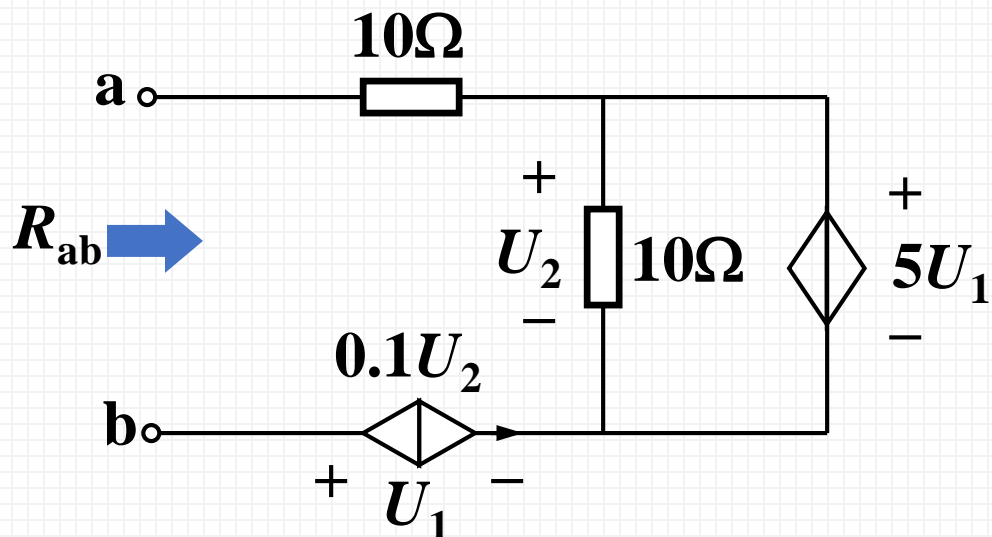

解：加压求流


$$\begin{cases} U_2 = 5U_1 \\ U = 10I + U_2 - U_1 \\ I = -0.1U_2 \end{cases}$$

$$U_2 = -10I$$

$$U_1 = -2I$$


$$\begin{aligned} U &= 10I + U_2 - U_1 \\ &= 10I - 10I + 2I \\ &= 2I \end{aligned}$$

$$R_{ab} = U/I = 2\Omega$$

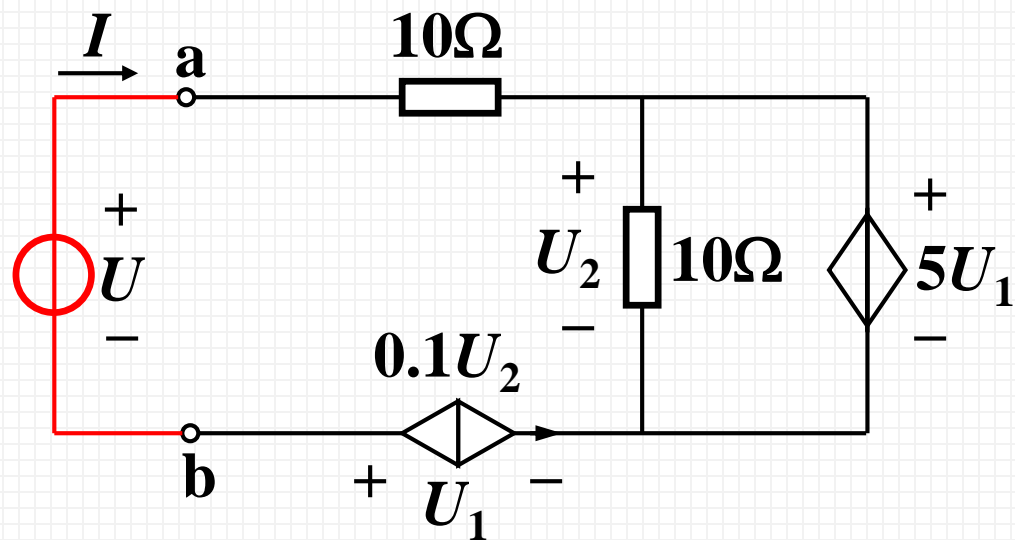

$$U_1 = 0.1U_2$$

# 四、

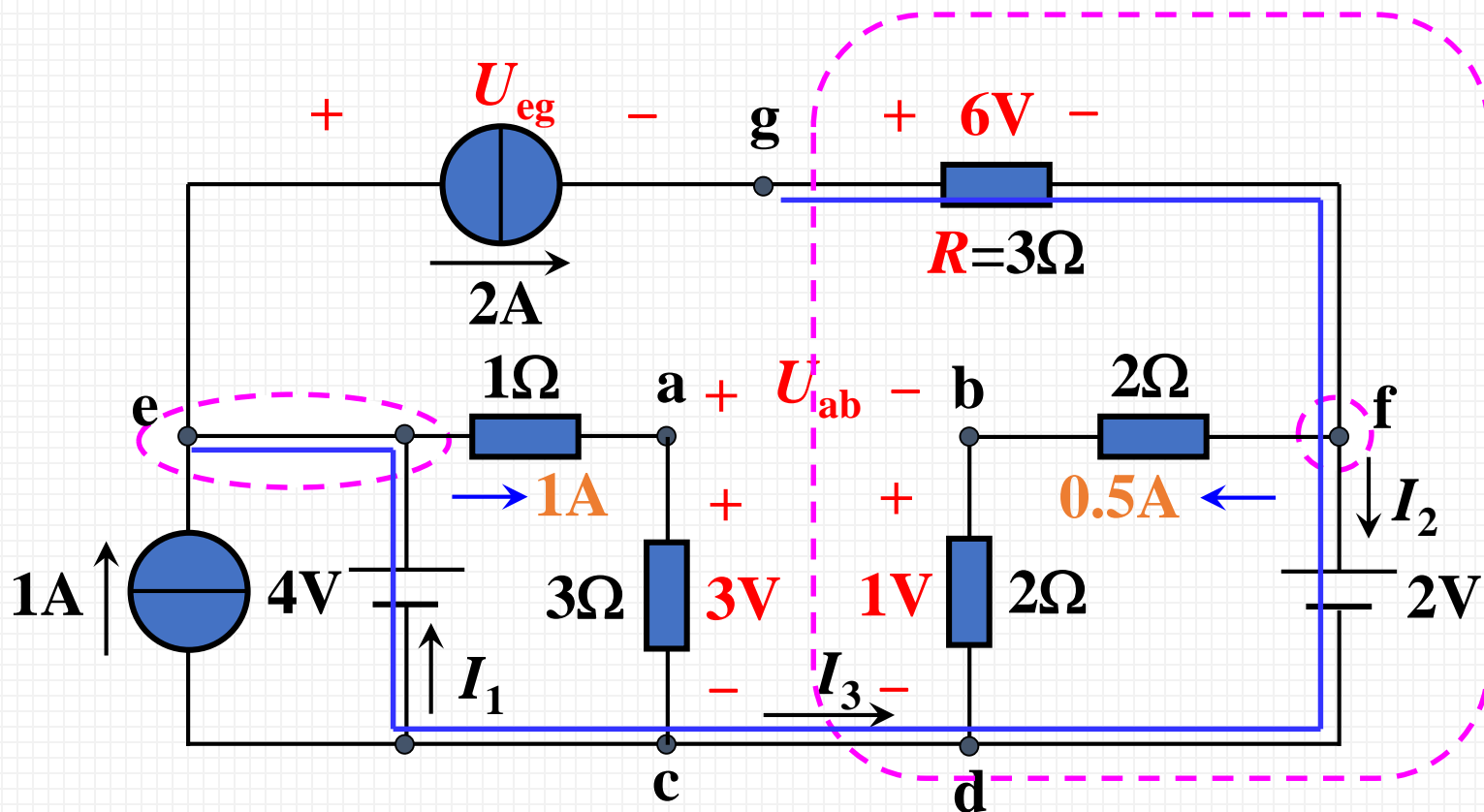

(1) 求  $I_1, I_2, I_3, U_{ab}, U_{eg}$ ;

(2) 若  $R$  变为  $5\Omega$ , 问  $U_{eg}, I_1$  和  $I_2$  如何变化?

$$U_{ab} = 3 - 1 = 2V$$


$$U_{eg} = 4 - 2 - 6 = -4V$$

$$I_1 = 2 + 1 - 1 = 2A$$

$$I_2 = 2 - 0.5 = 1.5A$$

$$I_3 = -2A$$

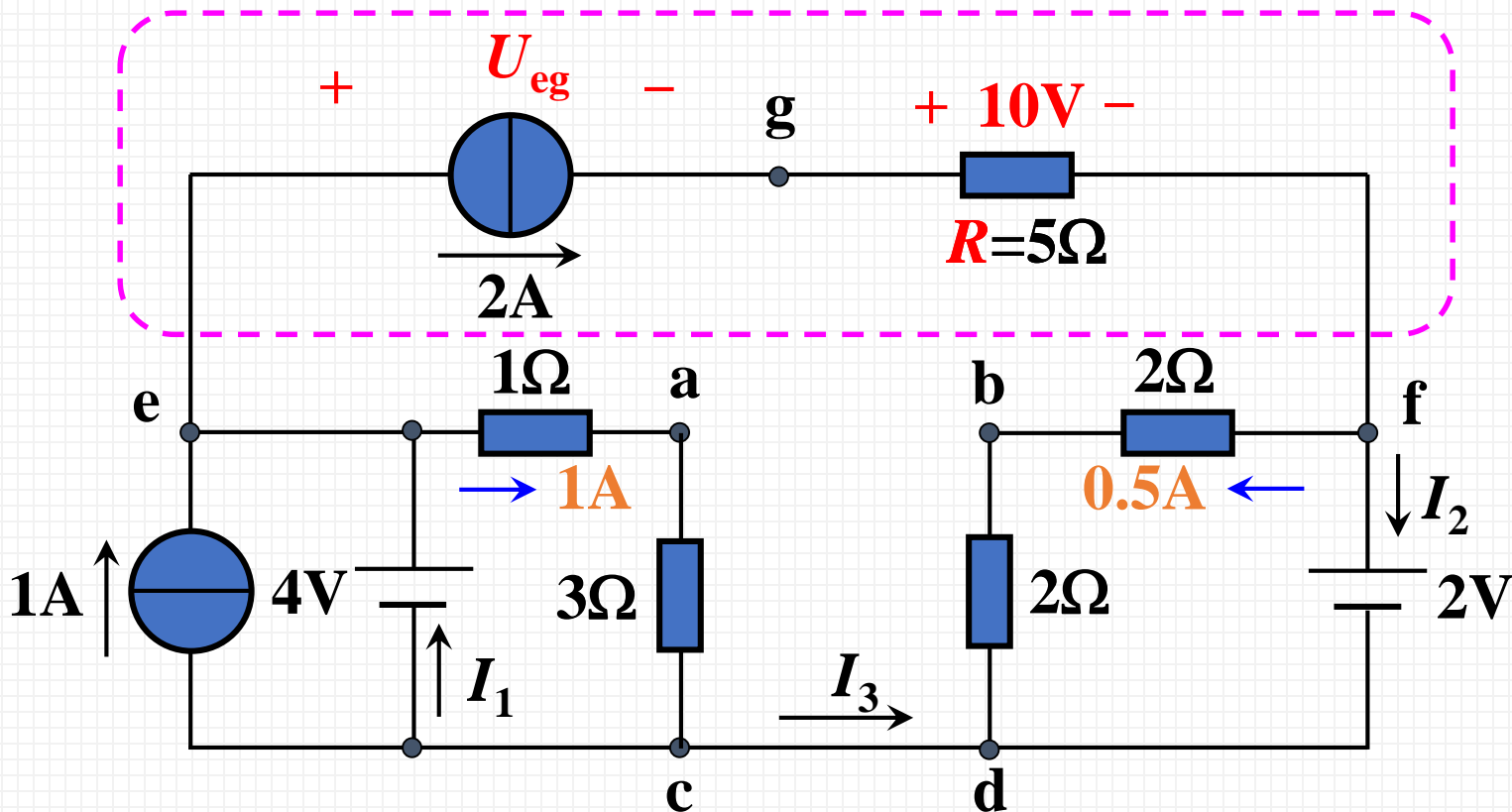(2) 若  $R$  变为  $5\Omega$ , 问  $U_{eg}$ ,  $I_1$  和  $I_2$  如何变化?




$I_1, I_2$  保持不变。

$$U_{eg} = 4 - 2 - 10 = -8V$$

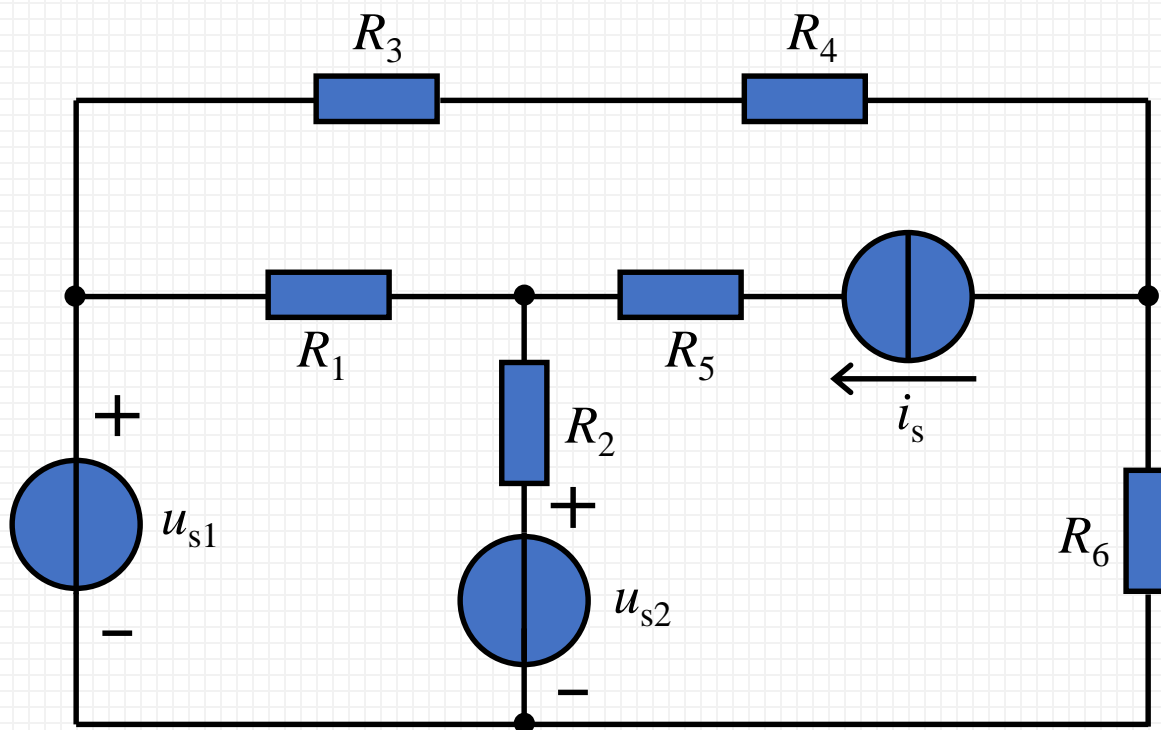
## 五、分别用回路法和节点法列写下图电路的方程。

列写方程时，既要掌握一般列写方法，又要注意其中电压源支路，电流源支路及受控源支路的处理方法。



此电路节点数 $n=4$ ，支路数 $b=6$ ，独立回路数 $l=b-n+1=3$


回路法：(1) 设电流源两端的电压为 $u_s$ ：

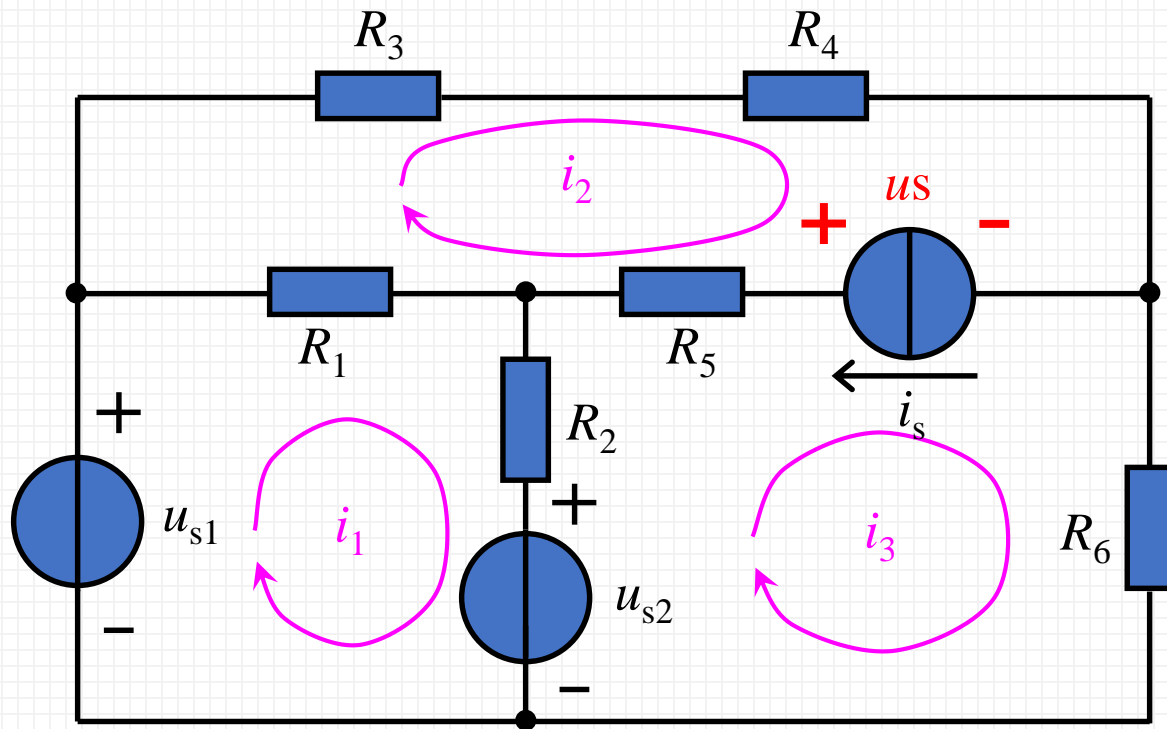

$$\begin{cases} (R_1 + R_2)i_1 - R_1i_2 - R_2i_3 = u_{s1} - u_{s2} \\ -R_1i_1 + (R_1 + R_3 + R_4 + R_5)i_2 - R_5i_3 = u_s \\ -R_2i_1 - R_5i_2 + (R_2 + R_5 + R_6)i_3 = u_{s2} - u_s \\ i_s = i_2 - i_3 \end{cases}$$

补充方程：电流源支路电流与回路电流关系的方程。

## 回路法：(2) 选择更合适的一组回路

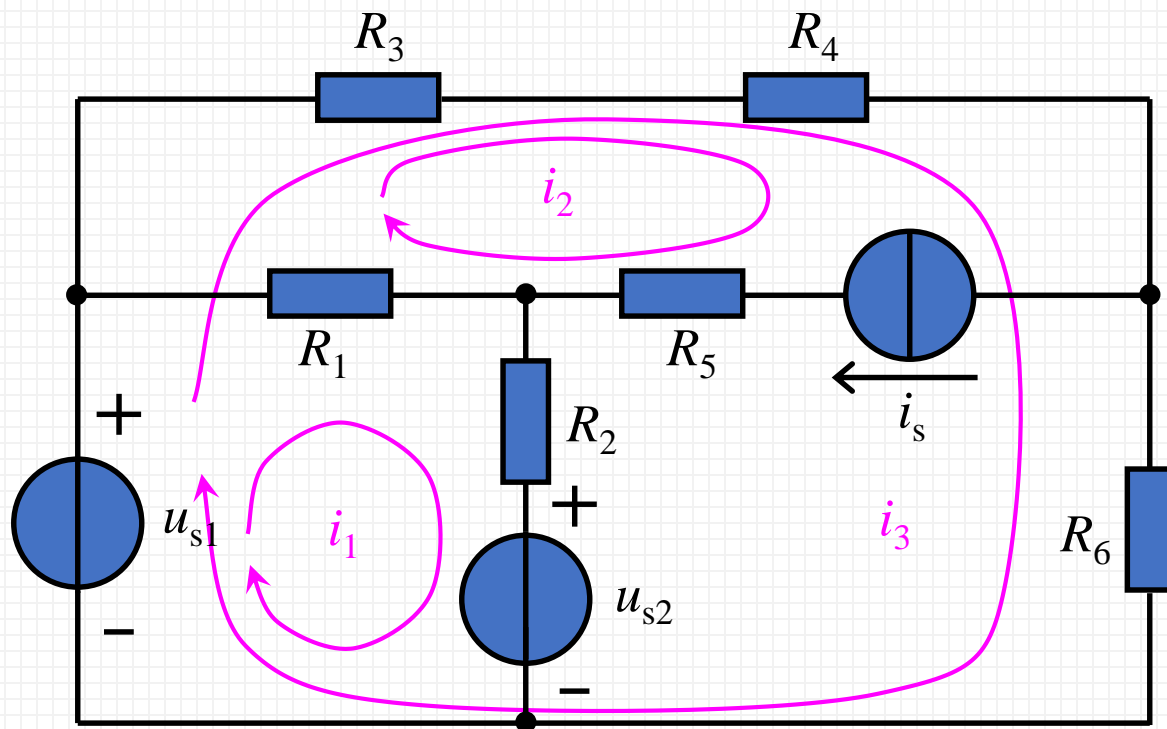


$$\begin{cases} i_2 = i_s \quad \text{😊} \\ (R_1 + R_2)i_1 - R_1 i_2 = u_{s1} - u_{s2} \\ (R_3 + R_4)i_2 + (R_3 + R_4 + R_6)i_3 = u_{s1} \end{cases}$$

## 节点法:

方法1: 设电压源

$u_{s1}$  支路的电流为  $i$

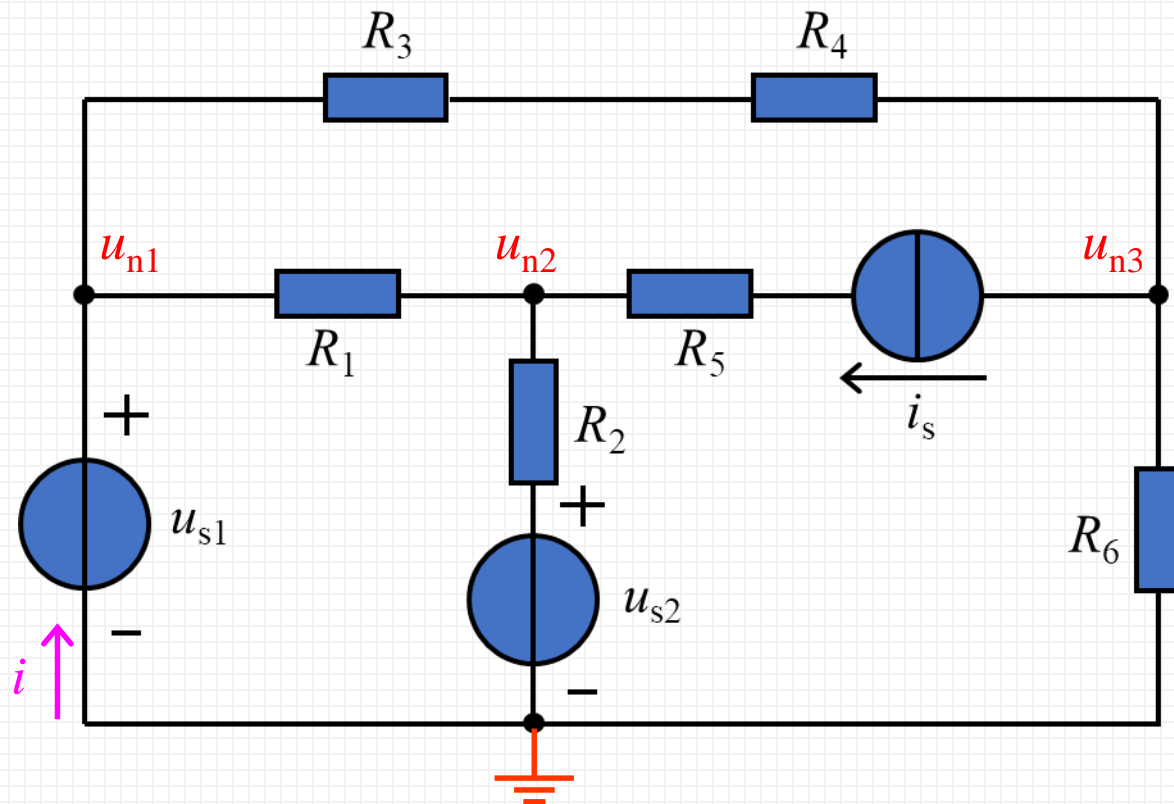


$$\begin{cases} \left( \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_3 + R_4} \right) u_{n1} - \frac{1}{R_1} u_{n2} - \frac{1}{R_3 + R_4} u_{n3} = i \\ -\frac{1}{R_1} u_{n1} + \left( \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} \right) u_{n2} = \frac{u_{s2}}{R_2} + i_s \\ -\frac{1}{R_3 + R_4} u_{n1} + \left( \frac{1}{R_3 + R_4} + \frac{1}{R_6} \right) u_{n3} = -i_s \\ u_{s1} = u_{n1} \end{cases}$$

补充  $u_{s1}$  与节点电压关系的方程
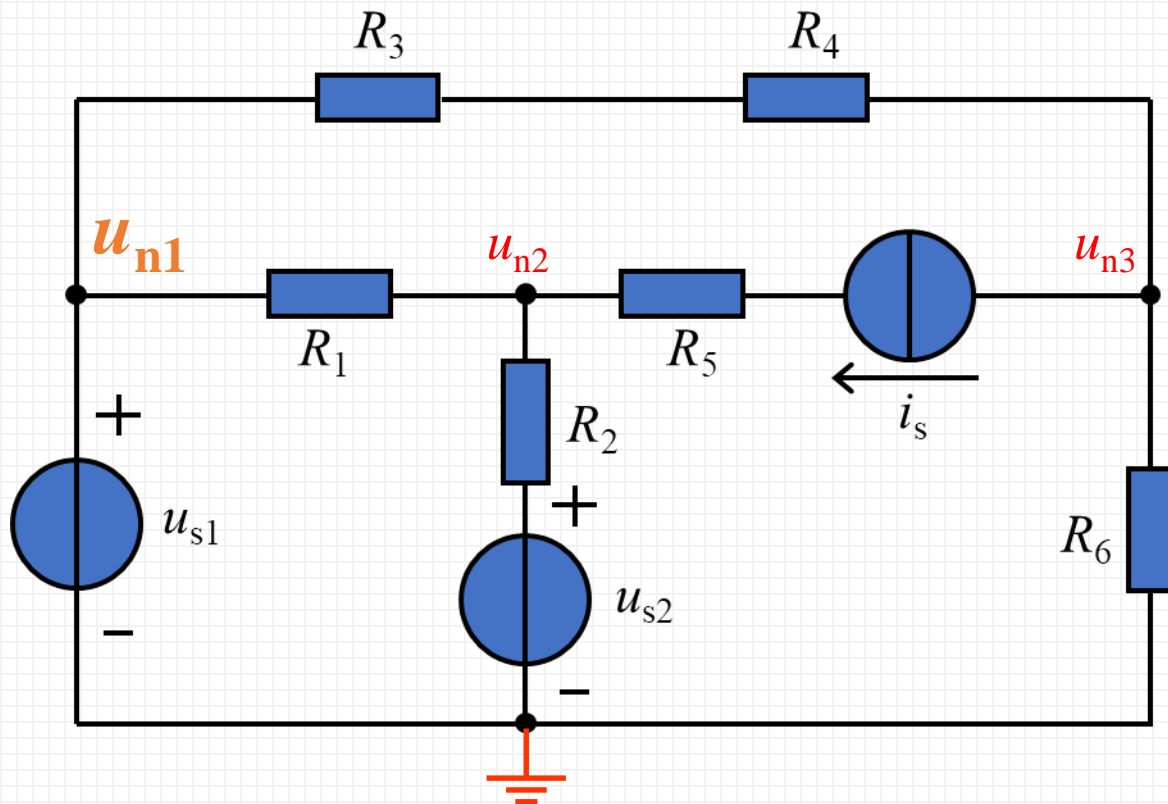
## 节点法:

**方法2:** 选电压源  $u_{s1}$  支路所接的节点之一作为参考节点, 则  $u_{n1} = u_{s1}$ , 此时可不必再列节点1的方程。




$$\begin{cases} \left( \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_3 + R_4} \right) u_{n1} - \frac{1}{R_1} u_{n2} - \frac{1}{R_3 + R_4} u_{n3} = 0 \\ -\frac{1}{R_1} u_{n1} + \left( \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} \right) u_{n2} = \frac{u_{s2}}{R_2} + i_s \\ -\frac{1}{R_3 + R_4} u_{n1} + \left( \frac{1}{R_3 + R_4} + \frac{1}{R_6} \right) u_{n3} = -i_s \end{cases}$$

$$u_{s1} = u_{n1}$$




## 六、求电流 $I$ 。

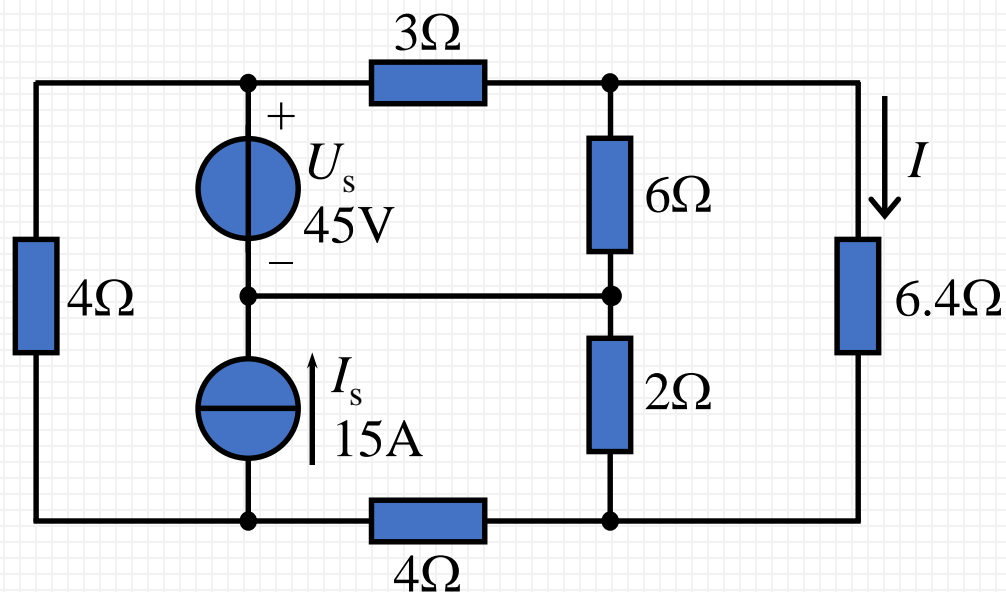

8条支路, 4个独立节点, 4个独立回路

## 解法一：节点法

电压源支路的处理：选电压源的负端为参考节点

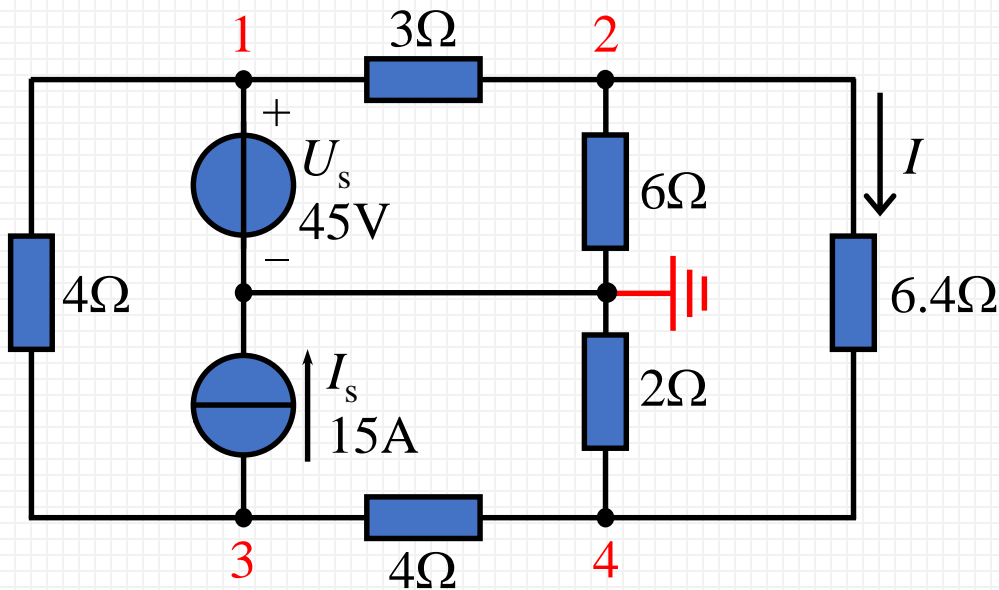


$$\begin{cases} U_{n1} = U_s \\ \left( \frac{1}{3} + \frac{1}{6} + \frac{1}{6.4} \right) U_{n2} - \frac{1}{3} U_{n1} - \frac{1}{6.4} U_{n4} = 0 \\ \left( \frac{1}{4} + \frac{1}{4} \right) U_{n3} - \frac{1}{4} U_{n1} - \frac{1}{4} U_{n4} = -15 \\ \left( \frac{1}{4} + \frac{1}{2} + \frac{1}{6.4} \right) U_{n4} - \frac{1}{4} U_{n3} - \frac{1}{6.4} U_{n2} = 0 \end{cases}$$

$$\begin{cases} U_{n1} = 45\text{V} \\ U_{n2} = 23.4\text{V} \\ U_{n3} = -6.36\text{V} \\ U_{n4} = 2.28\text{V} \end{cases}$$

$$\begin{aligned} I &= \frac{U_{n2} - U_{n4}}{6.4} \\ &= 3.3\text{A} \end{aligned}$$

## 解法二：回路法



电流源支路的处理：  
选一组合适的回路


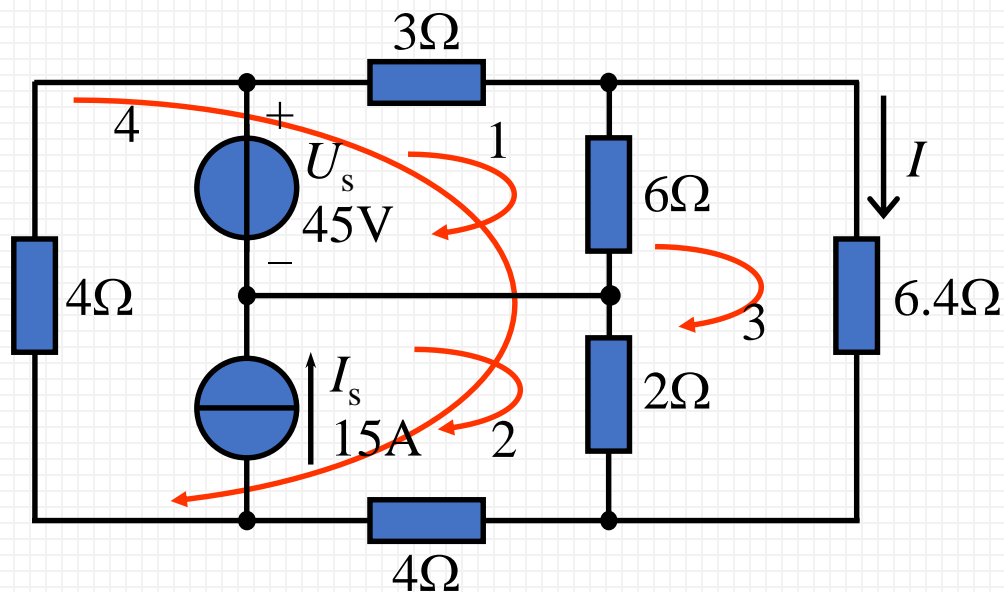


$$\begin{cases} I_{l2} = 15 \\ (3 + 6)I_{l1} + 9I_{l4} - 6I_{l3} = 45 \\ (2 + 6 + 6.4)I_{l3} - 6I_{l1} - 2I_{l2} - (6 + 2)I_{l4} = 0 \\ (4 + 3 + 6 + 2 + 4)I_{l4} + (3 + 6)I_{l1} + (2 + 4)I_{l2} - (6 + 2)I_{l3} = 0 \end{cases}$$

$$I = I_{l3} = 3.3A$$



### 解法三：叠加定理

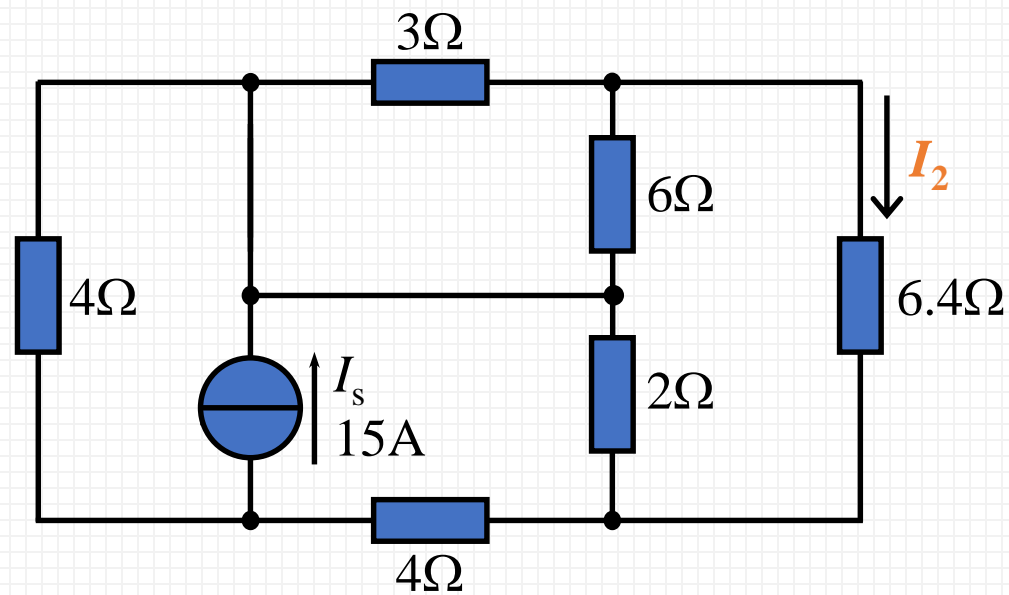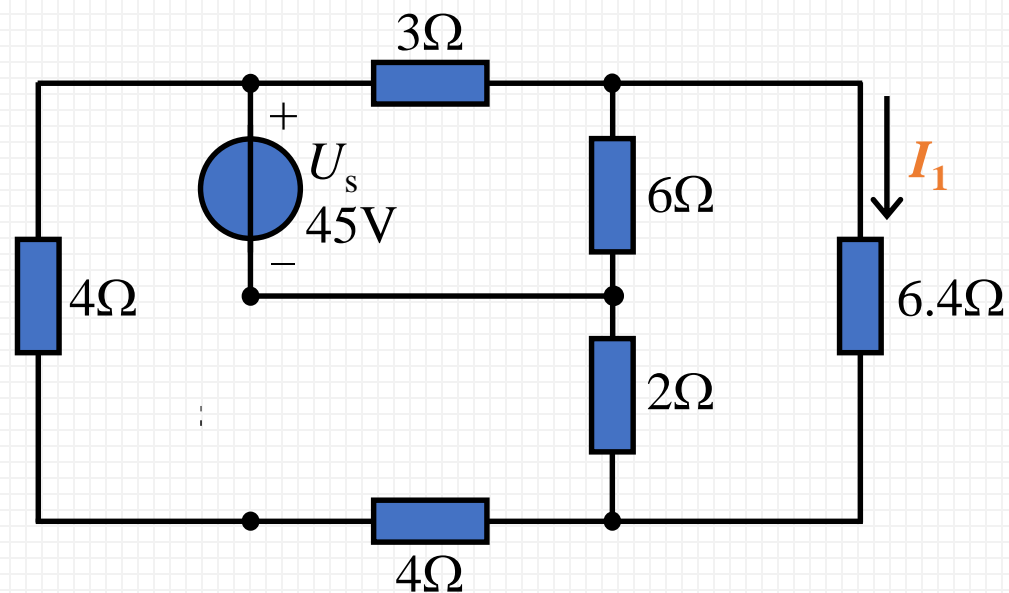

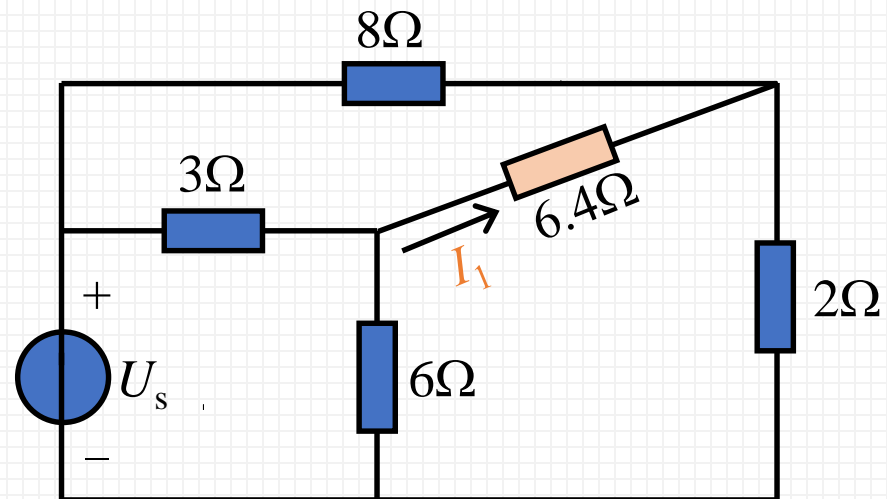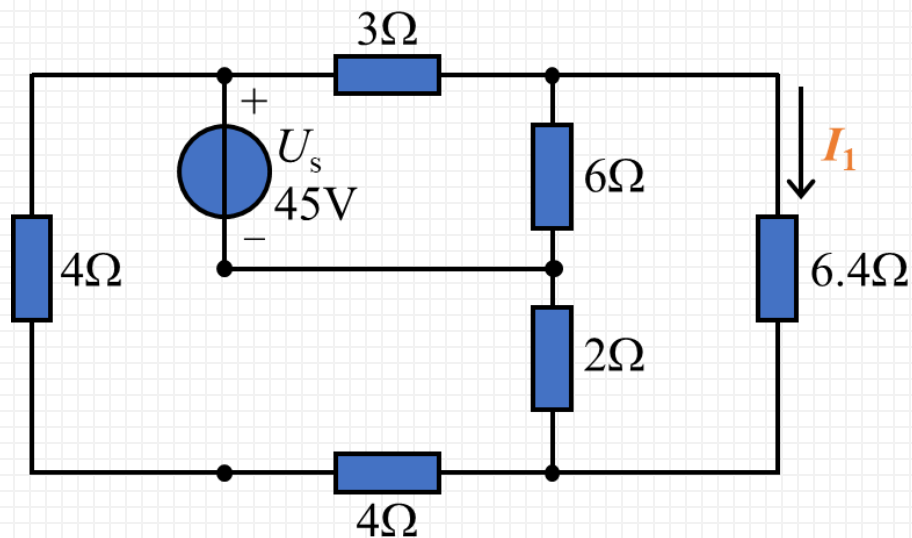


回路法, 节点法

$$I_1 = 2.1\text{A}$$

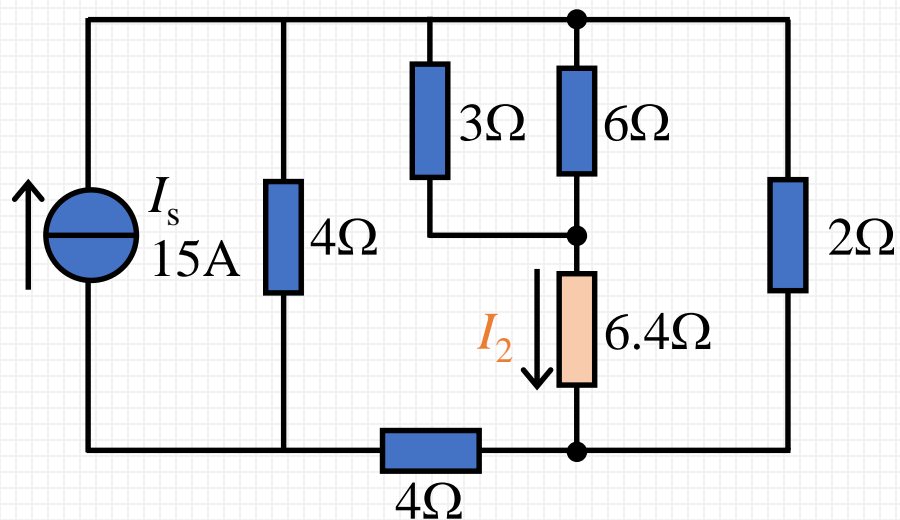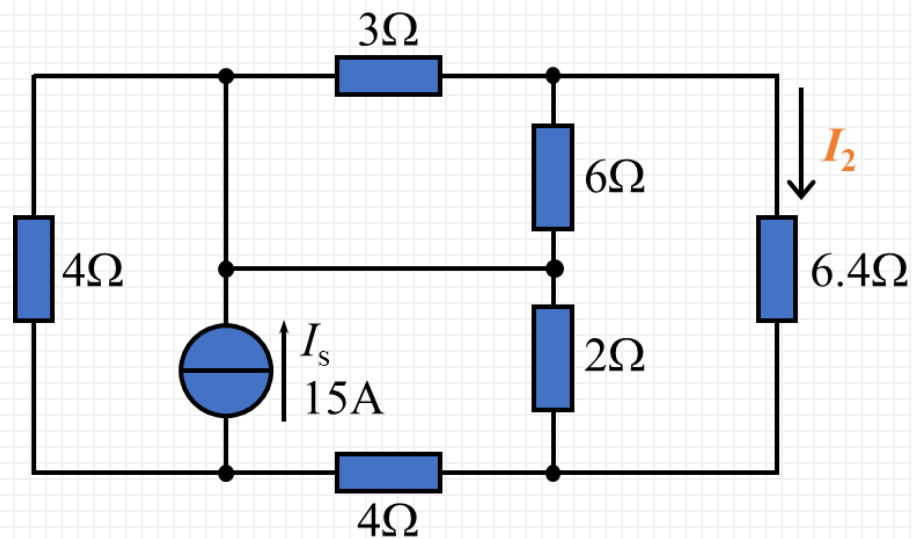


电阻串并联, 电源变换  $I_2 = 1.2\text{A}$


## 解法四： 用戴维南定理

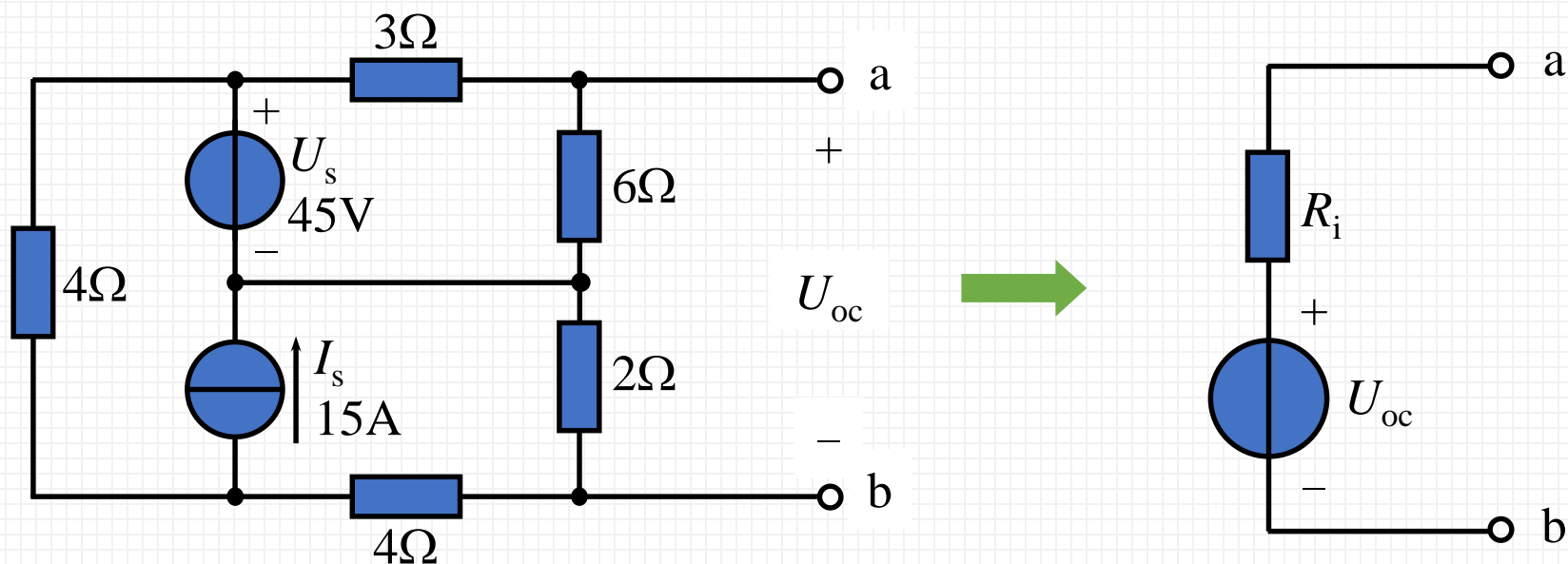

求开路电压  $U_{oc}$  (叠加) :

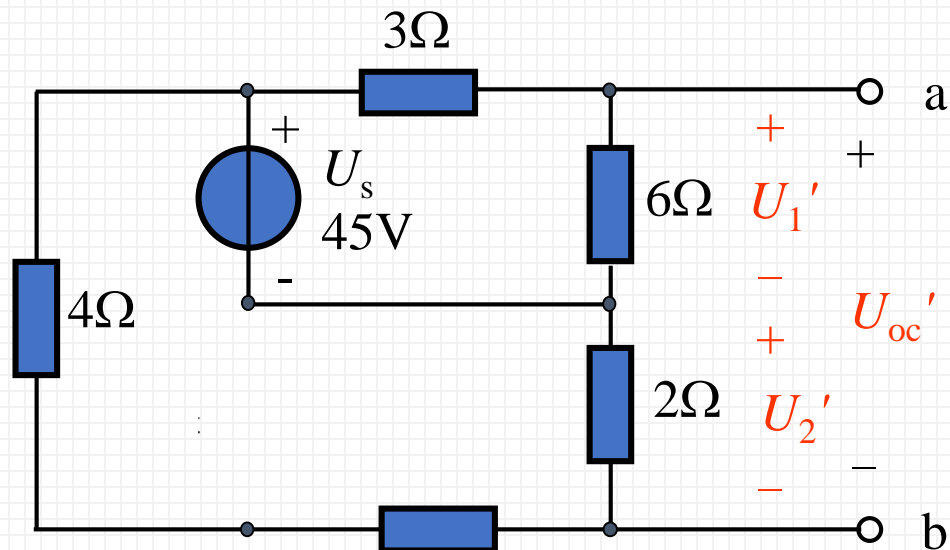

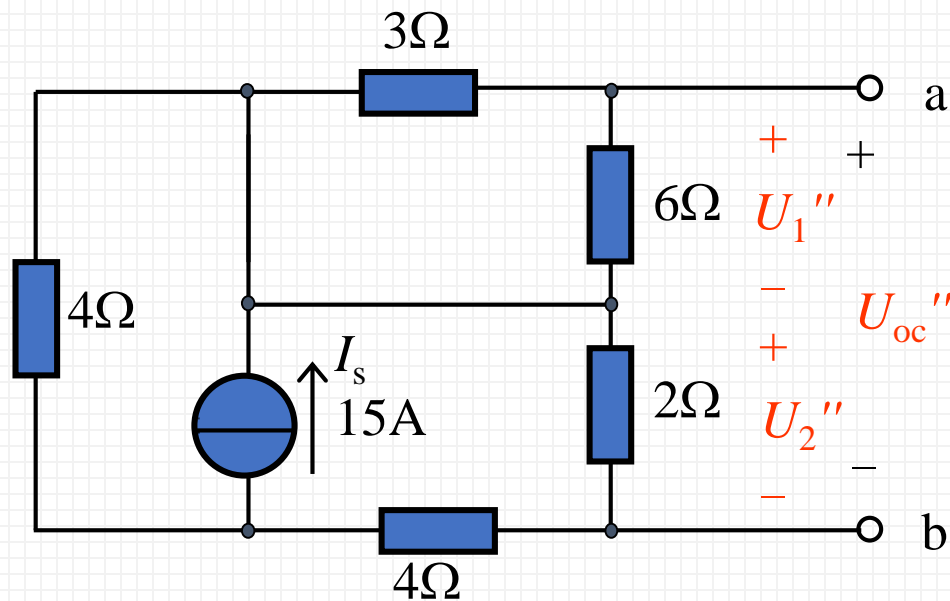
$$U_{oc}' = U_1' + U_2' \\ = 30 - 9 = 21V$$



$$U_{oc}'' = U_1'' + U_2'' \\ = 0 + 12 = 12V$$

$$U_{oc} = U_{oc}' + U_{oc}'' \\ = 21 + 12 = 33V$$

求内阻 $R_i$ ：

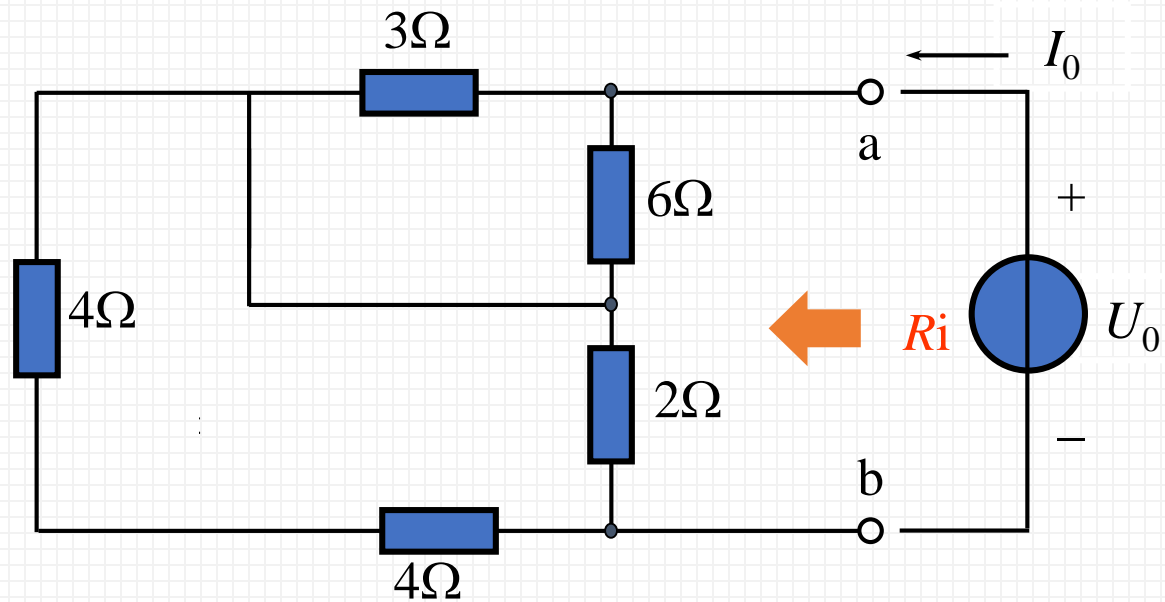


求内阻方法

1. 直接用串并联
2. 加压求流或加流求压
3. 开路电压、短路电流

$$R_i = 3 // 6 + 2 // (4 + 4) = 3.6\Omega$$

$$I = 33 / (3.6 + 6.4) = 3.3\text{A}$$

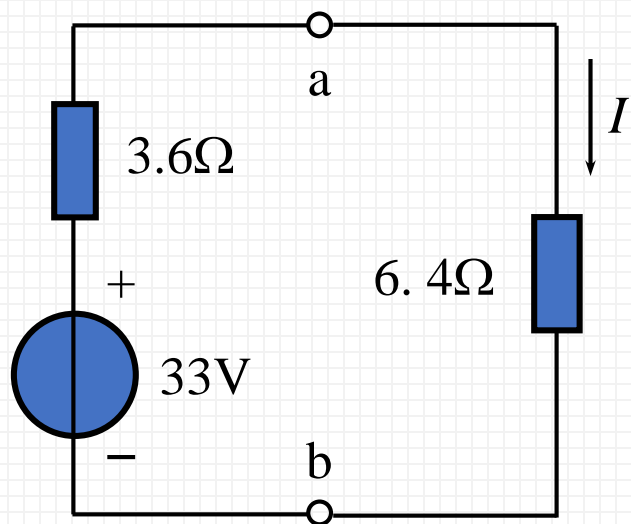





$$T = \begin{bmatrix} 2 & 8\Omega \\ 0.5\text{ S} & 2.5 \end{bmatrix}$$

七、如图所示，二端口网络N的传输参数为

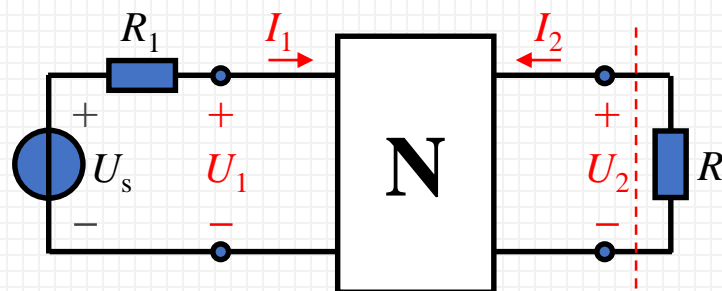
$U_s=6\text{V}$ 和  $R_1=2\Omega$  的串联支路连接到端口 1。问： $R$  获得**最大功率**时的值，并求此最大功率以及**电源** $U_s$ 发出的功率。




戴维南等效

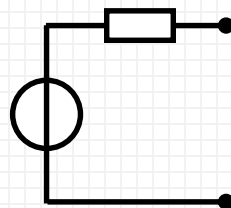

解:

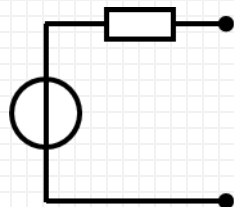

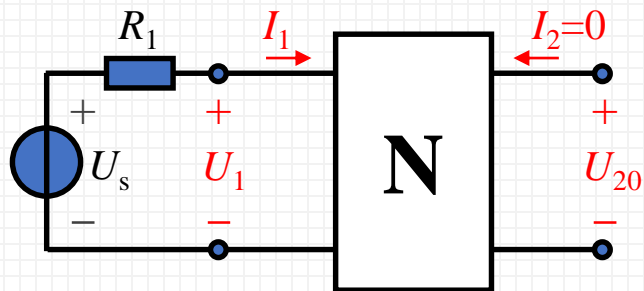
$$P_{U_s} = \frac{U_{20}^2}{2R} \quad \times$$



$$\begin{bmatrix} U_1 = 6 - 2I_1 \\ I_1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & 8 \\ 0.5 & 2.5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} U_{20} \\ 0 \end{bmatrix}$$

开路电压:  $U_{20} = 2V$

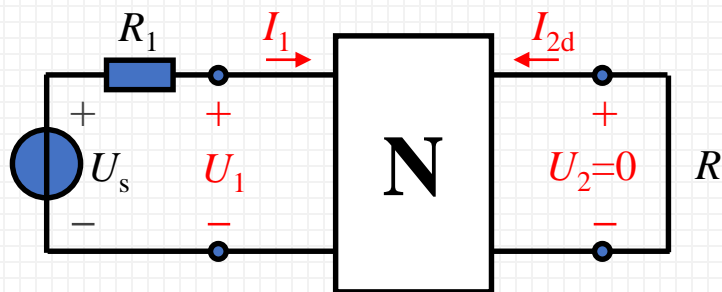


$$\begin{bmatrix} U_1 = 6 - 2I_1 \\ I_1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & 8 \\ 0.5 & 2.5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ -I_{2d} \end{bmatrix}$$

短路电流:  $I_{2d} = -6/13A$

$$R_{\text{等}} = \frac{U_{20}}{-I_{2d}} = \frac{13}{3} \Omega$$
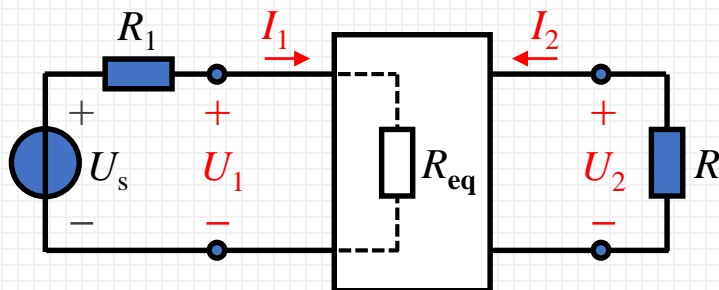
$$P_{\text{max}} = \frac{U_{20}^2}{4R} = 0.23W$$



$$T = \begin{bmatrix} 2 & 8\Omega \\ 0.5\text{ S} & 2.5 \end{bmatrix}$$

$$U_1 = 2U_2 - 8I_2$$



$$I_1 = 0.5U_2 - 2.5I_2$$

$$U_2 = -\frac{13}{3}I_2$$

$$\Rightarrow U_1 = \frac{25}{7}I_1 \Rightarrow R_{\text{eq}} = 3.57\Omega$$

$$P = \frac{U_s^2}{R_1 + R_{\text{eq}}} = 6.46\text{ W}$$


## 八、用OpAmp实现乘法和除法运算

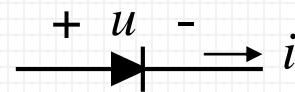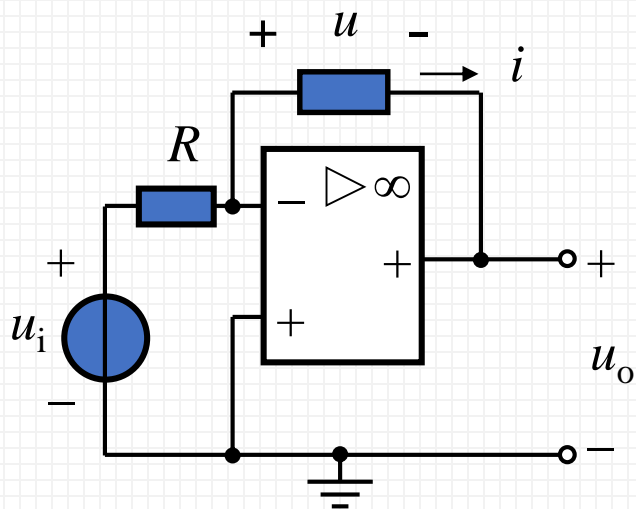


$$i = I_S \left( e^{u/U_{TH}} - 1 \right) \approx I_S e^{u/U_{TH}}$$

$$\frac{u_i}{R} = i = I_S e^{u/U_{TH}} = I_S e^{-u_o/U_{TH}}$$

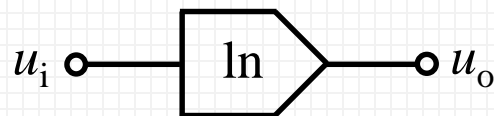
$$u_o = -U_{TH} \ln \left( \frac{u_i}{I_S R} \right)$$



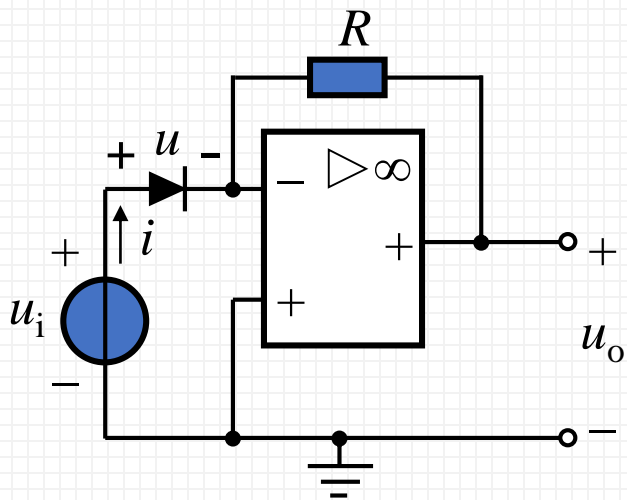


$$i = I_s e^{u_i / U_{TH}} = -\frac{u_o}{R}$$

$$u_o = -R I_s e^{u_i / U_{TH}}$$

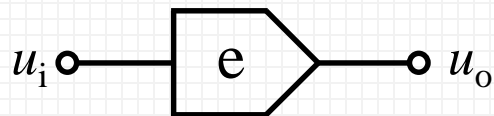


$$xy = e^{(\ln x + \ln y)}$$

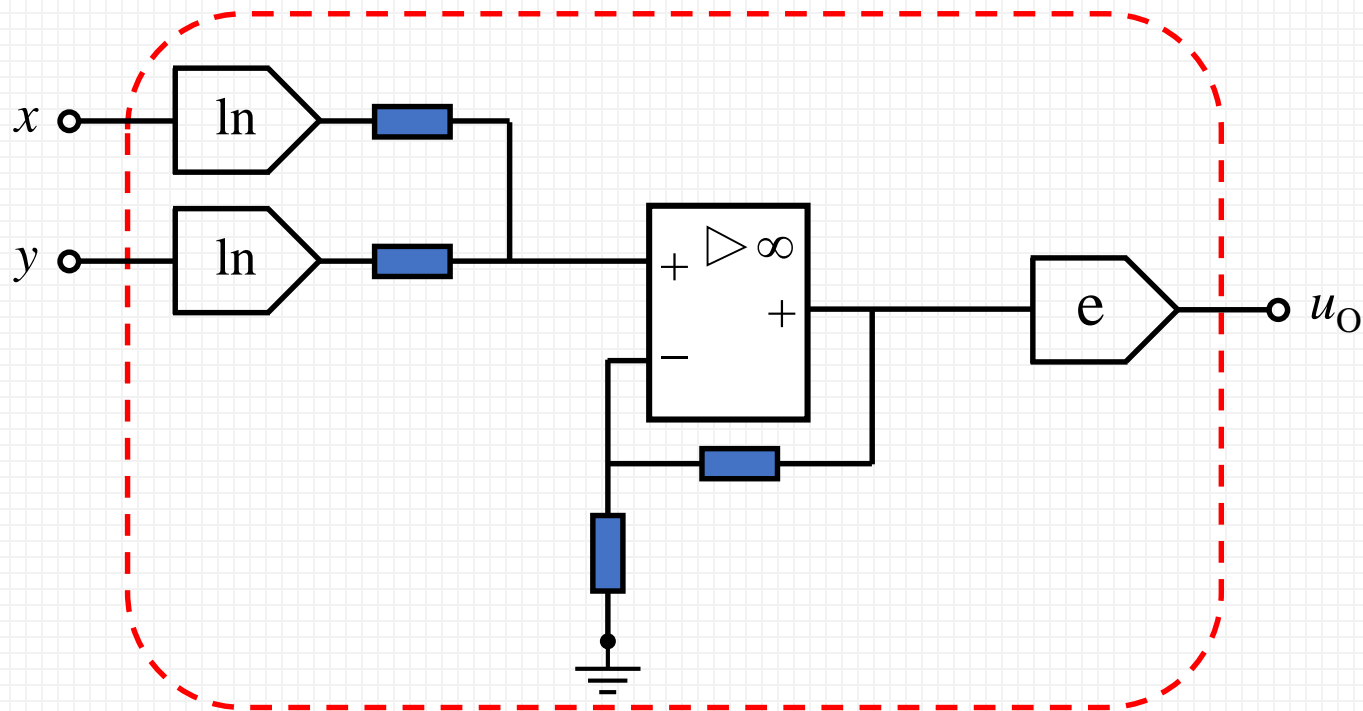


抽象

$$\frac{x}{y} = e^{(\ln x - \ln y)}$$

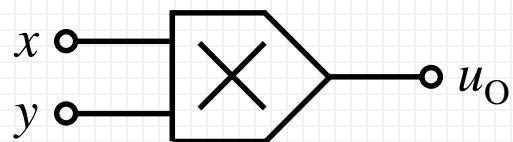


$$u_O = k \frac{x}{y}$$

$$xy = e^{(\ln x + \ln y)}$$

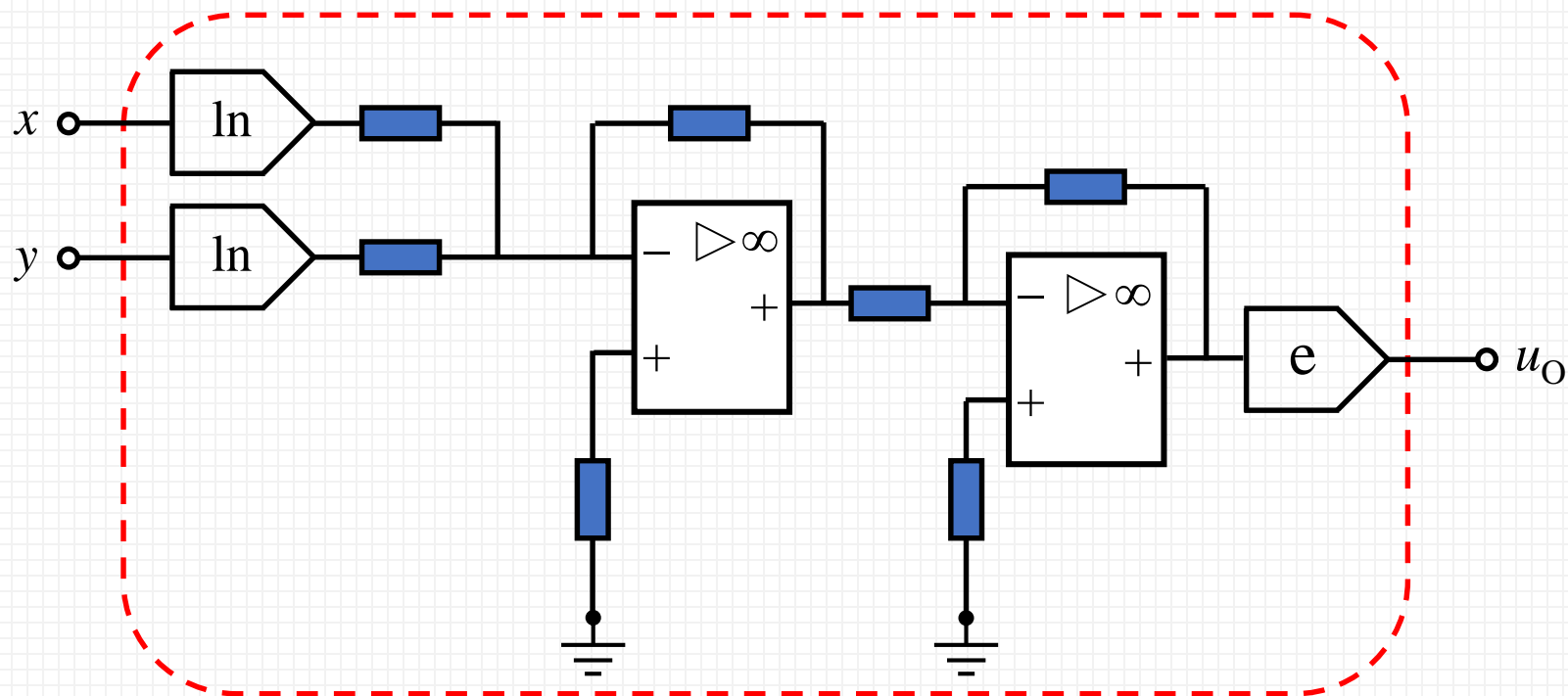


$$\frac{x}{y} = e^{(\ln x - \ln y)}$$

抽象

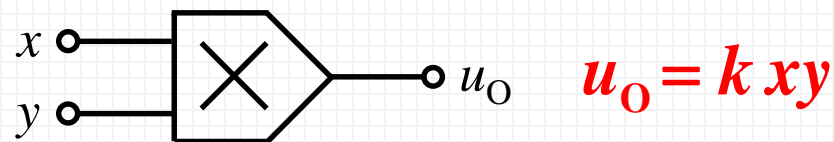


## 除法运算

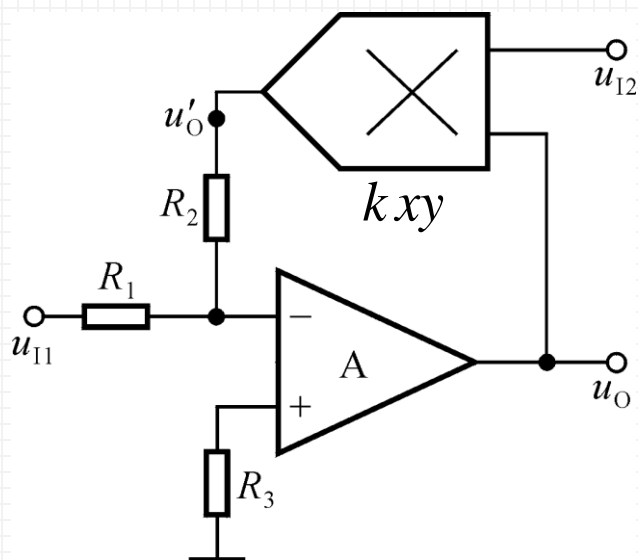


$$u_O = -\frac{R_2}{R_1} \cdot \frac{u_{I1}}{ku_{I2}}$$

## 乘方运算

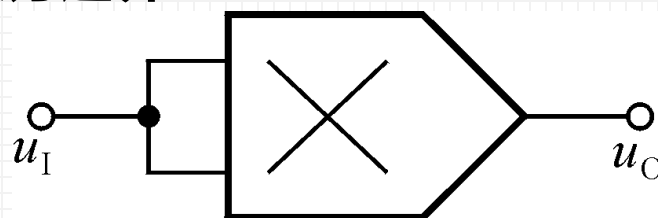

$$u_O = ku_I^2$$

## 开方运算

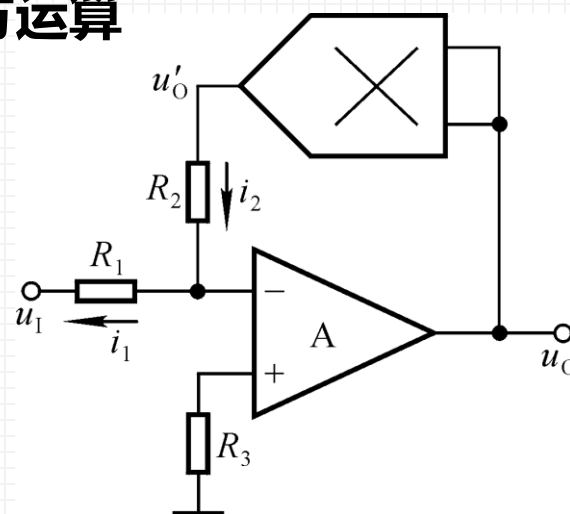


$$u_O = \sqrt{-\frac{R_2}{kR_1} \cdot u_I}$$




九、题图所示电路中理想运算放大器工作于线性放大区。二极管的性质如图所示。

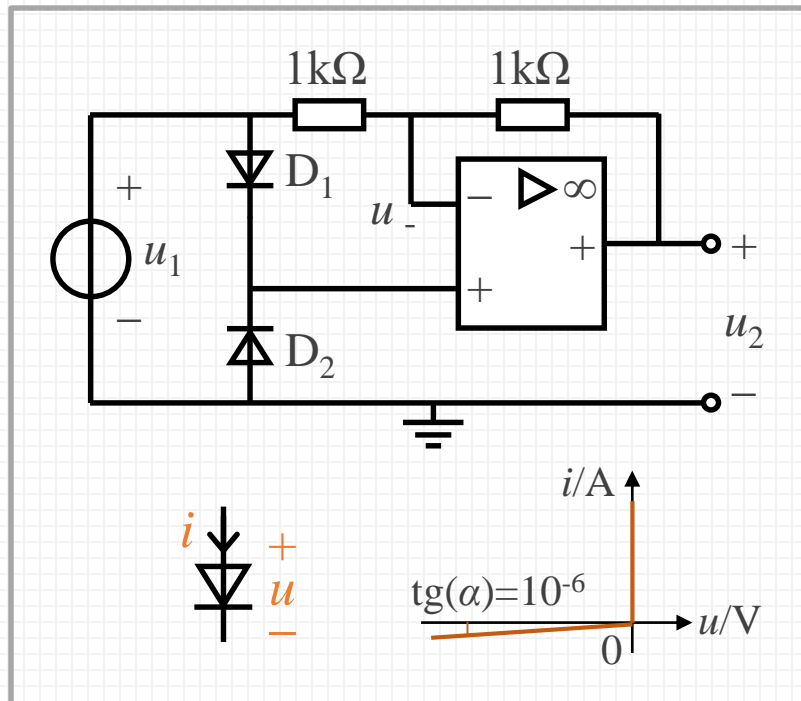- (1) 求 $u_-$ 和 $u_1$ 、 $u_2$ 的关系。
- (2) 如果 $u_1 \geq 0$ , 求 $u_2$ 和 $u_1$ 的关系。
- (3) 如果 $u_1 < 0$ , 求 $u_2$ 和 $u_1$ 的关系。
- (4) 该电路实现了怎样的运算?




解:

$$u_- = \frac{u_1 + u_2}{2}$$

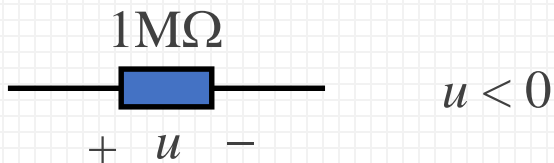

$D_1$	$D_2$
<del>短路</del>	<del>短路</del>
<del>电阻</del>	<del>电阻</del>
短路	电阻
电阻	短路

$D_1$ 短路,  $D_2$ 相当于一个电阻

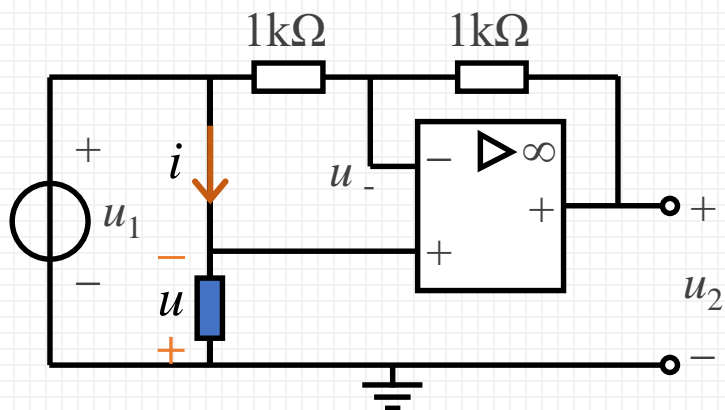


$$i > 0 \quad u < 0$$

$$u = -u_1$$

→  $u_1 > 0$



→  $i > 0$

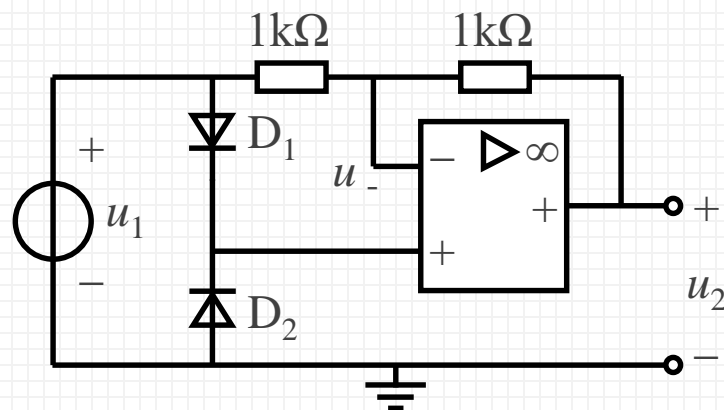

$$u_- = \frac{u_1 + u_2}{2}$$

$$u_2 = u_1$$

$D_1$  相当于一个电阻,  $D_2$  短路

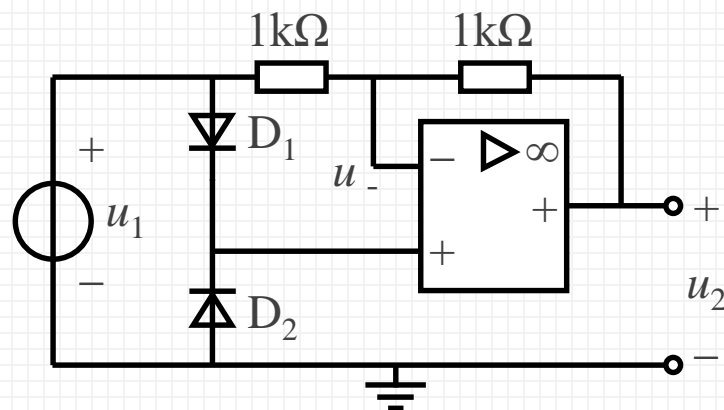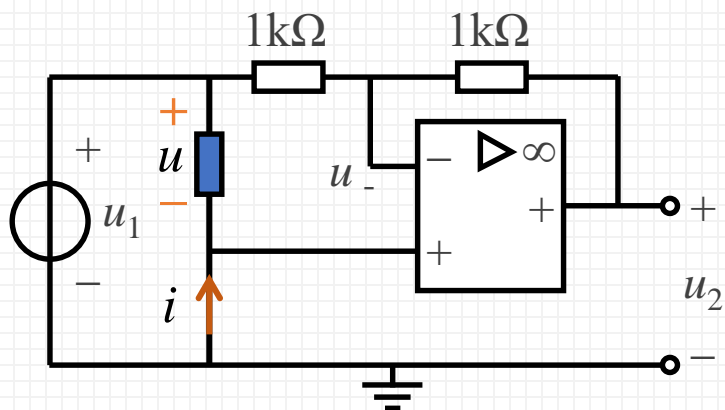

$$i > 0 \quad u < 0$$

$$u = u_1$$

$$u_- = \frac{u_1 + u_2}{2}$$

$$u_2 = -u_1$$


$$u_2 = u_1 \quad u_1 > 0$$

$$u_2 = |u_1|$$


$$u_1 < 0$$

$$i > 0$$

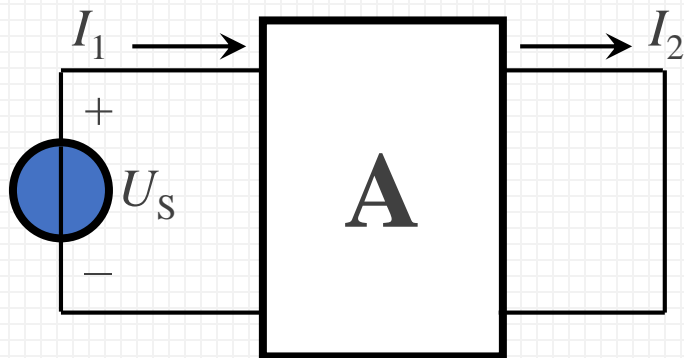- 十、图示方框为线性含独立源(不含受控源)的电阻网络。已知：图(a)电路当  $U_S=10\text{V}$  时,  $I_1=2\text{A}$ ,  $I_2=1\text{A}$ ; 当  $U_S=20\text{V}$  时,  $I_1=6\text{A}$ ,  $I_2=3\text{A}$ 。求图(b)电路中ab支路的电流  $I_{ab}$ 。




(a)

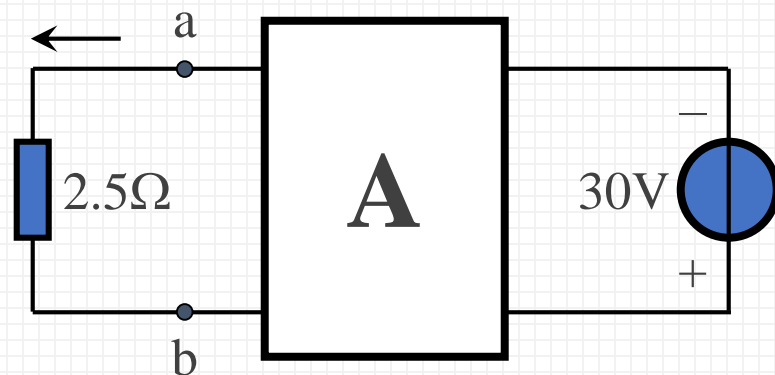


(b)


诺顿定理, 叠加定理, 齐性原理, 互易定理

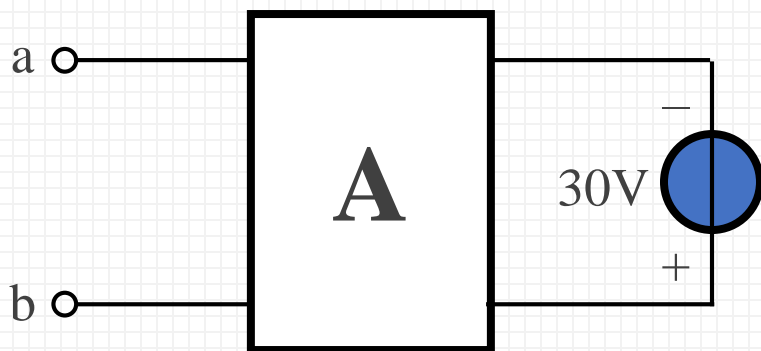

(b)

诺顿等效电路

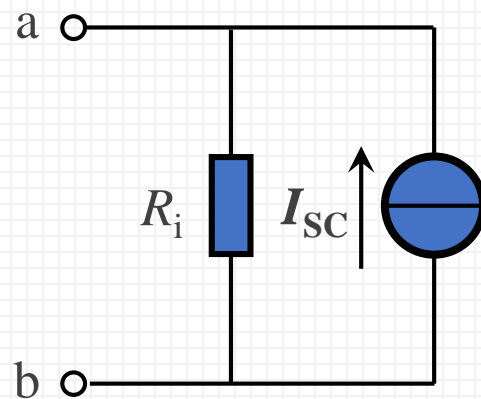

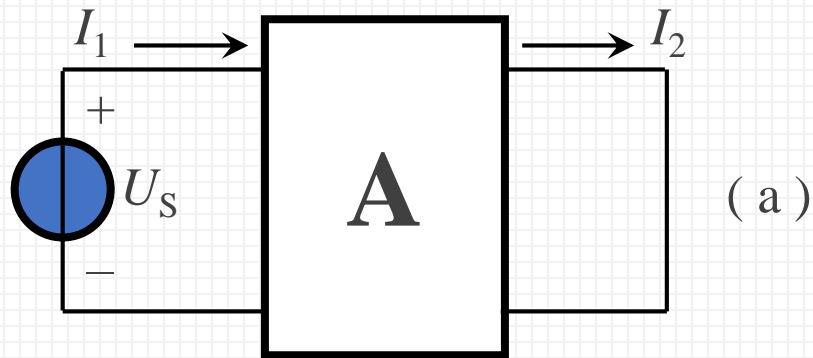

设  $U_s=10\text{V}$  **单独作用** 时在两个支路产生的电流分别为  $I_1'$  和  $I_2'$

**A中电源单独作用** 时在两个支路产生的电流分别为  $I_1''$  和  $I_2''$

$$\begin{cases} U_s = 10\text{V} \\ I_1' + I_1'' = 2\text{A} \quad (1) \\ I_2' + I_2'' = 1\text{A} \quad (2) \end{cases}$$

和

$$\begin{cases} U_s = 20\text{V} \\ 2I_1' + I_1'' = 6\text{A} \quad (3) \\ 2I_2' + I_2'' = 3\text{A} \quad (4) \end{cases}$$





齐性  
+  
叠加

由式(1)、(3) 得





$$\begin{cases} I_1' = 4\text{A} \\ I_1'' = -2\text{A} \end{cases}$$

由式(2)、(4) 得
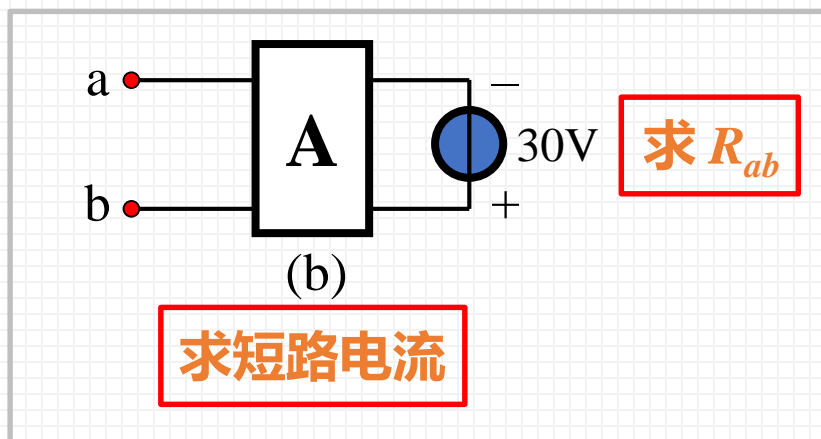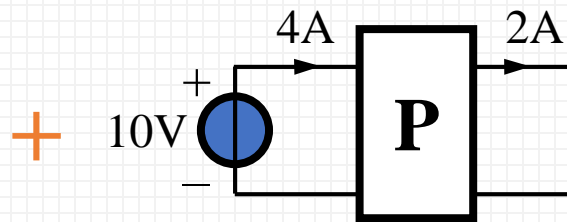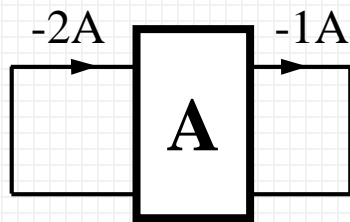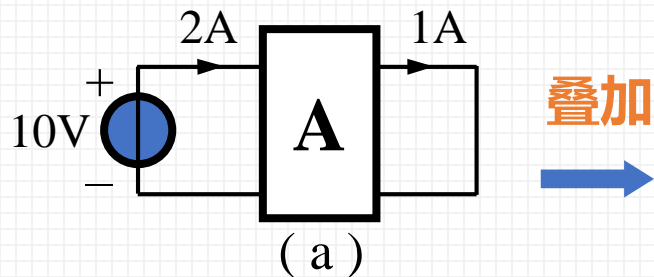
$$\begin{cases} I_2' = 2\text{A} \\ I_2'' = -1\text{A} \end{cases}$$





$R_{ab} = 10/4 = 2.5\Omega$

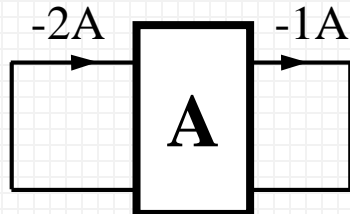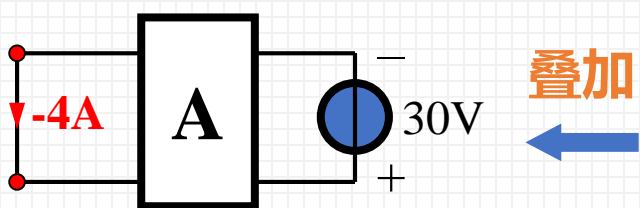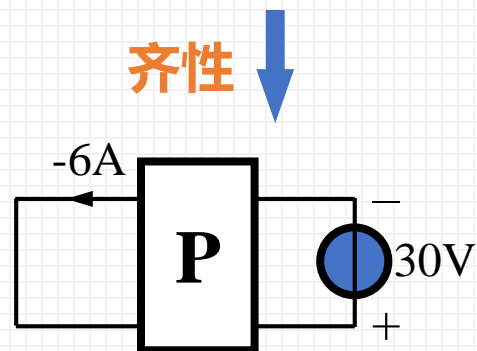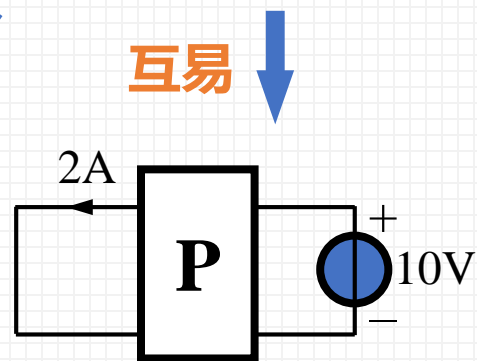

+

诺顿等效电路

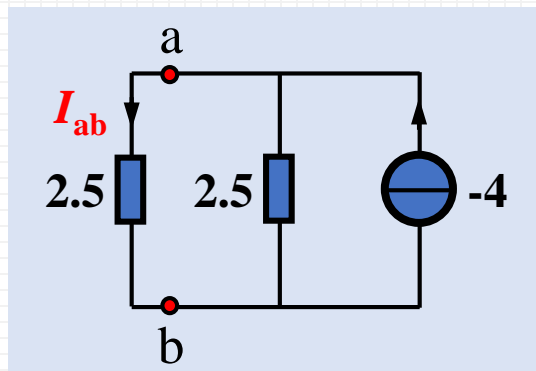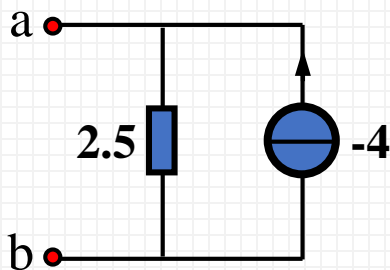

$I_{ab} = -2A$