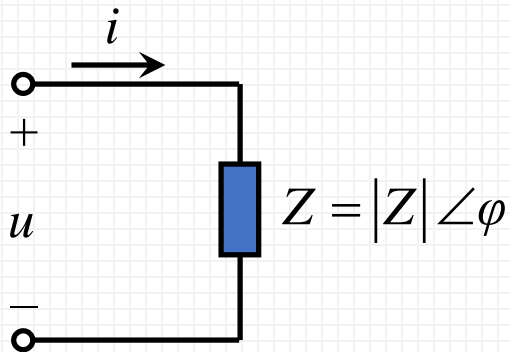


3

电路原理习题课



0.1



电路如图所示，已知电压和电流为

$$u(t) = 10 \sin(400\pi t + 60^\circ) \text{ V}$$

$$i(t) = -\frac{1}{\sqrt{2}} \cos(400\pi t - 150^\circ) \text{ A}$$

(a) $\omega = \underline{400\pi \text{ rad/s}}$, $f = \underline{200\text{Hz}}$, $T = \underline{0.005\text{s}}$.

(b) 有效值 $U = \underline{7.07\text{V}}$, 有效值 $I = \underline{0.5\text{A}}$.

(c) u 和 i 的相位差 $\psi_u - \psi_i = \underline{-60^\circ}$.

(d) 负载是 容性 , $|Z| = \underline{14.14\Omega}$, $\varphi = \underline{-60^\circ}$.

比较相位时，要将时域表达式转换成标准正弦形式


$$i(t) = \frac{1}{\sqrt{2}} \cos(400\pi t - 150^\circ + 180^\circ) = \frac{1}{\sqrt{2}} \cos(400\pi t + 30^\circ)$$

$$= \frac{1}{\sqrt{2}} \sin(400\pi t + 30^\circ + 90^\circ) = \frac{1}{\sqrt{2}} \sin(400\pi t + 120^\circ) \text{ A}$$

$$\varphi = \psi_u - \psi_i = 60^\circ - 120^\circ = -60^\circ$$

0.2 下列哪些表达式是正确的，哪些是错误的，并改正。

①

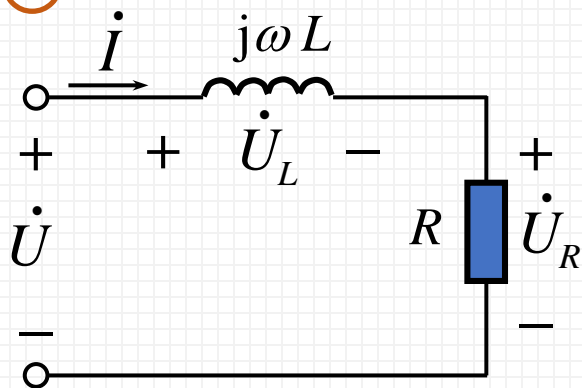

$$(1) \dot{I} = \frac{\dot{U}}{R + j\omega L}$$

$$(2) I = \frac{U}{\sqrt{R^2 + (\omega L)^2}}$$

$$\checkmark (3) u = u_R + u_L$$

$$(4) U^2 = U_L^2 + U_R^2$$

$$\dot{U} = \dot{U}_R + \dot{U}_L$$


$$(5) P = \frac{U_R^2}{R}$$

$$\checkmark (6) P = I^2 R$$

$$(7) |Z| = \sqrt{R^2 + (\omega L)^2}$$

如果 $u(t) = 311\sin(\omega t + 45^\circ)\text{V}$, $Z = 25\angle 60^\circ \Omega$

②

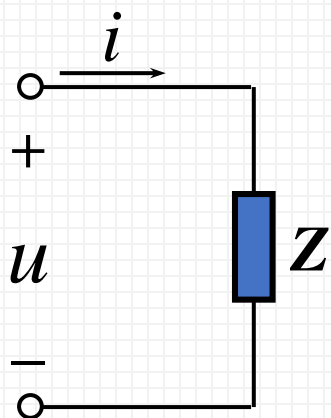


那么 $i \times \frac{u}{Z} \times \frac{311\sin(\omega t + 45^\circ)}{25\angle 60^\circ} \times 12.44\sin(\omega t + 45^\circ - 60^\circ)\text{A}$

$$\dot{I} = \frac{\dot{U}}{Z} = \frac{\frac{311}{\sqrt{2}}\angle 45^\circ}{25\angle 60^\circ} = 8.8\angle -15^\circ \text{ A}$$

相量 \times 正弦量

$$i = 8.8\sqrt{2}\sin(\omega t - 15^\circ) \text{ A}$$

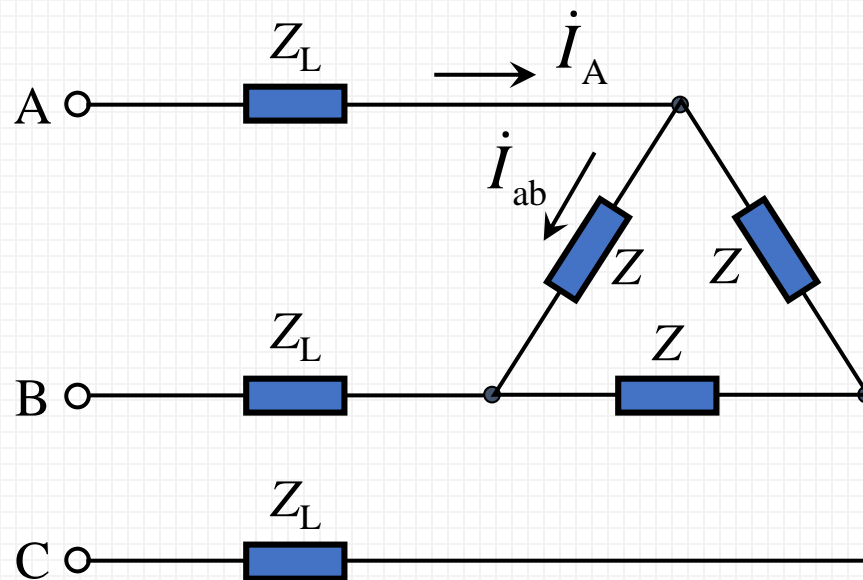0.3 平衡三相电路中, \dot{U}_{AB} 是线电压, \dot{U}_{AN} 是相电压.



(1) $\dot{I}_{ab} \neq \frac{\dot{U}_{AB}}{Z}$

(2) $\dot{I}_{ab} \neq \frac{\dot{U}_{AB}}{2Z_L + Z}$

(3) $\dot{I}_{ab} \neq \frac{\dot{U}_{AN}}{Z_L + Z/3}$


(4) $\dot{I}_A \neq \frac{\dot{U}_{AB}}{2Z_L + Z}$

(5) $\dot{I}_A \neq \frac{\dot{U}_{AB}}{Z_L + Z}$


(6) $\dot{I}_A = \frac{\dot{U}_{AN}}{Z_L + Z/3}$




1.

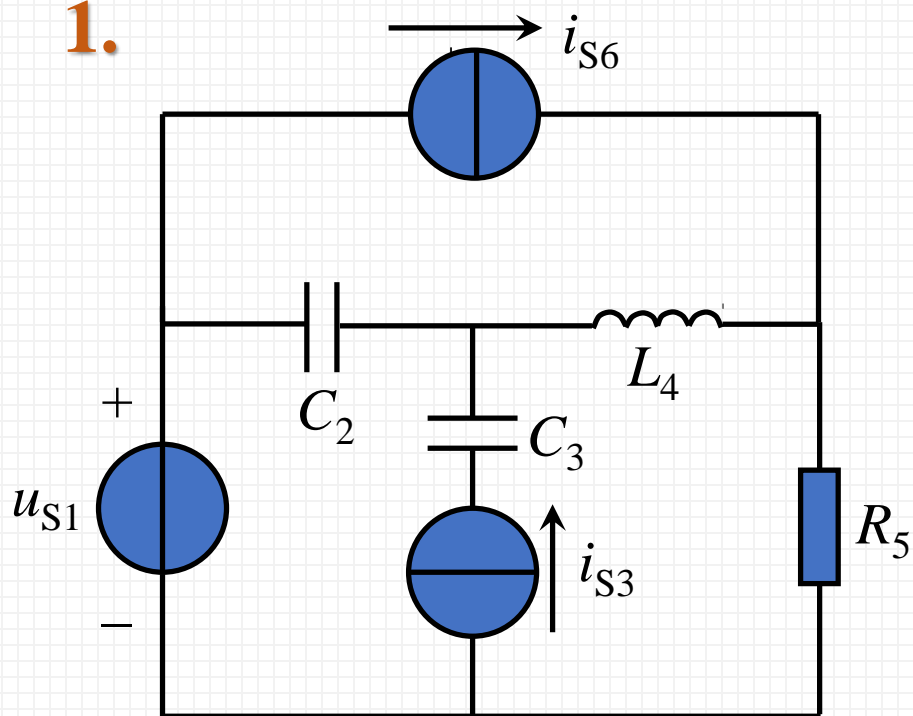

电路如图所示。写出其相量形式的节点方程和回路方程。

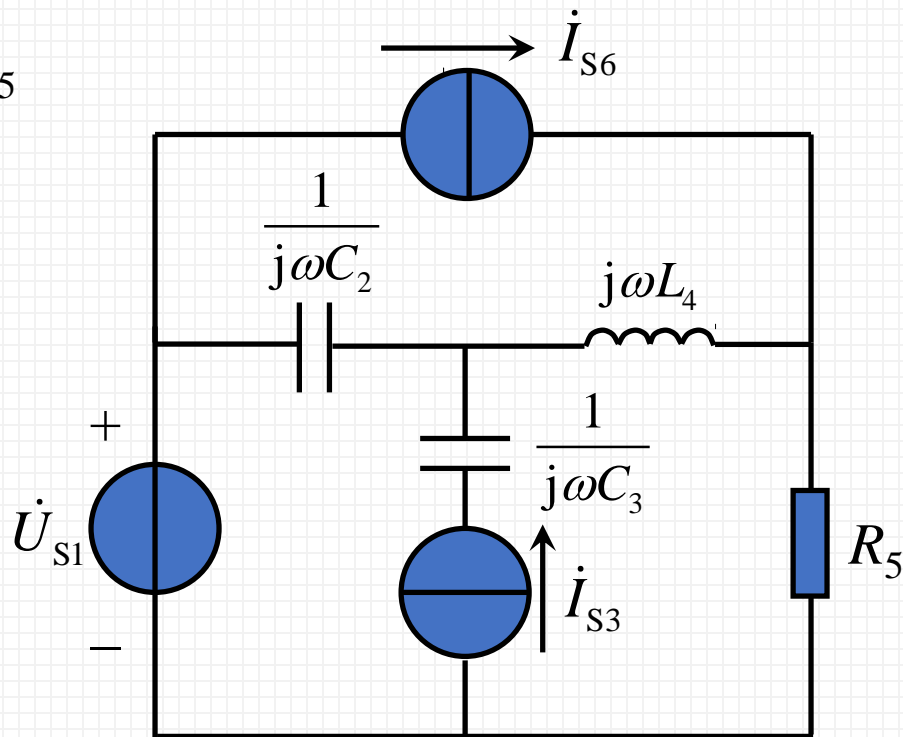

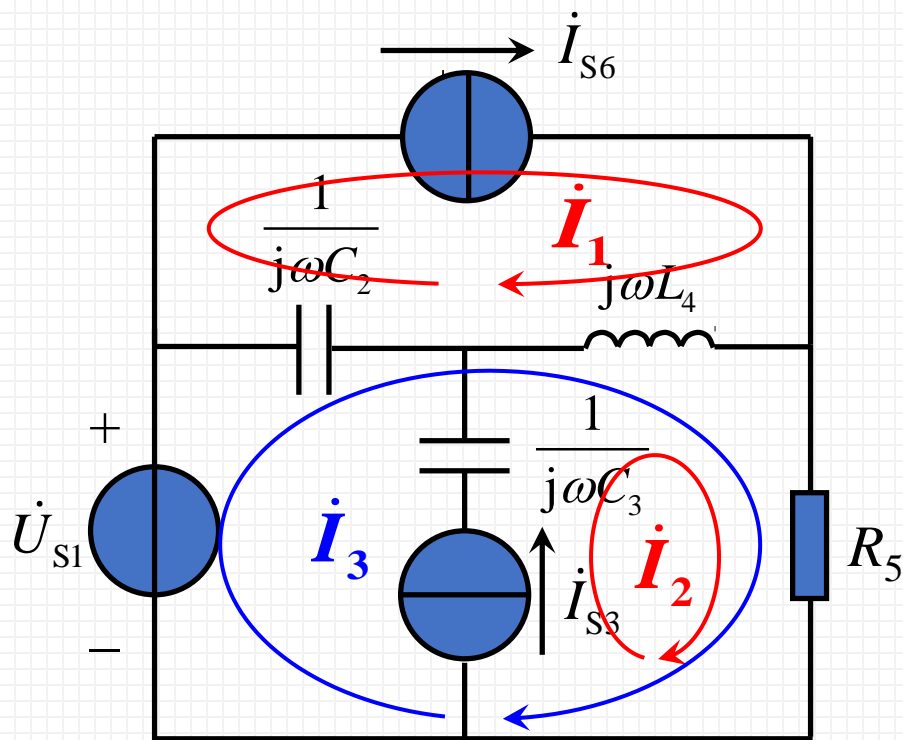


回路法:

$$\dot{I}_1 = \dot{I}_{S6} \quad (1)$$

$$\dot{I}_2 = \dot{I}_{S3} \quad (2)$$


$$\left(\frac{1}{j\omega C_2} + j\omega L_4 + R_5\right) \dot{I}_3 - \left(\frac{1}{j\omega C_2} + j\omega L_4\right) \dot{I}_1 + (j\omega L_4 + R_5) \dot{I}_2 = \dot{U}_{S1} \quad (3)$$

节点法:

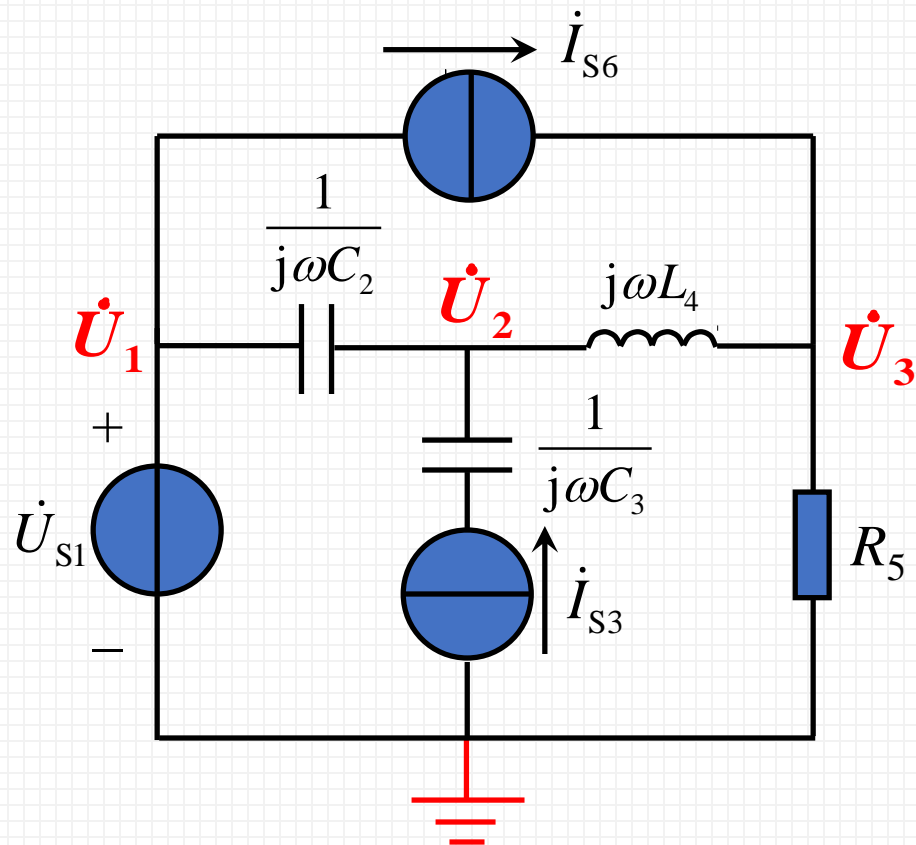


$$\left\{ \begin{array}{l} \dot{U}_1 = \dot{U}_{S1} \\ -j\omega C_2 \dot{U}_1 + (j\omega C_2 + \frac{1}{j\omega L_4}) \dot{U}_2 - \frac{1}{j\omega L_4} \dot{U}_3 = \dot{I}_{S3} \\ -\frac{1}{j\omega L_4} \dot{U}_2 + (\frac{1}{j\omega L_4} + \frac{1}{R_5}) \dot{U}_3 = \dot{I}_{S6} \end{array} \right.$$

2.

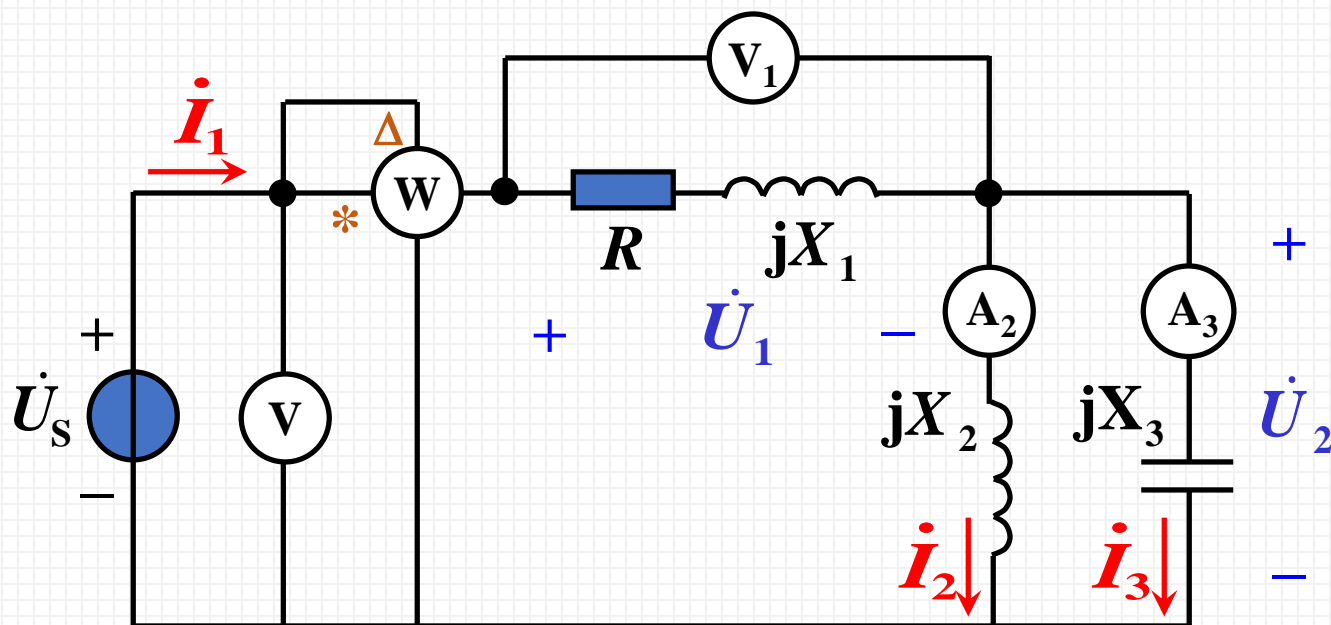

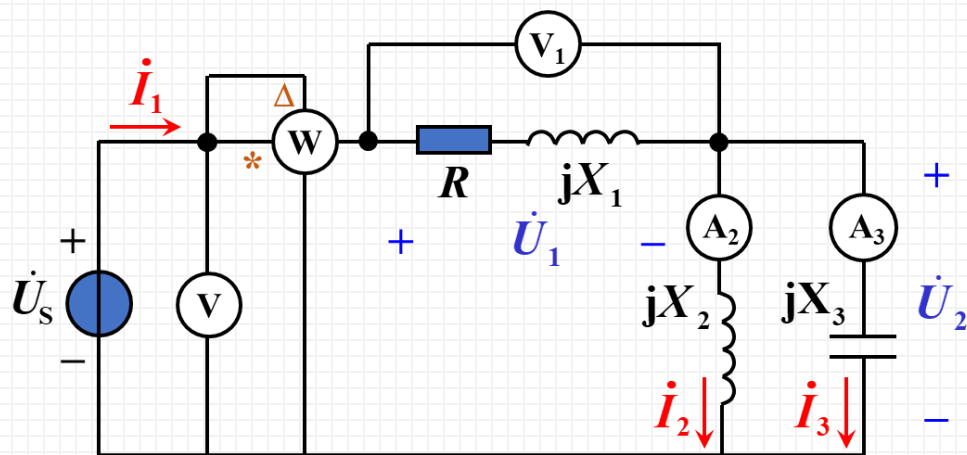电路如图所示。电压表 V 的读数是 220V, V_1 的读数是 $100\sqrt{2}$ V, A_2 的读数是 30A, A_3 的读数是 20A, 功率表的读数是 1000W (有功功率)。
求参数 R 、 X_1 、 X_2 和 X_3 。



设: $\dot{U}_2 = U_2 \angle 0^\circ \text{ V}$

那么: $\dot{I}_2 = -j30\text{A}$

$\dot{I}_3 = j20\text{A}$

$\dot{I}_1 = \dot{I}_2 + \dot{I}_3 = -j10\text{A}$

$P = I_1^2 R$

$R = P / I_1^2 = 1000 / 10^2 = 10\Omega$

设: $Z_1 = R + jX_1 = |Z_1| \angle \varphi_1$ 则 $|Z_1| = \frac{U_1}{I_1} = \frac{100\sqrt{2}}{10} = 10\sqrt{2} \Omega$

$X_1 = \sqrt{|Z_1|^2 - R^2} = \sqrt{(10\sqrt{2})^2 - 10^2} = 10\Omega$


$\varphi_1 = \arctg \frac{X_1}{R} = 45^\circ$

$\therefore \dot{I}_1 = -j10 = 10 \angle -90^\circ \text{ A} \quad \therefore \dot{U}_1 = 100\sqrt{2} \angle -45^\circ \text{ V}$

$\dot{U}_s = \dot{U}_1 + \dot{U}_2 = 100 - j100 + U_2 = 100 + U_2 - j100$

$U_s^2 = (100 + U_2)^2 + 100^2, \quad U_2 = \sqrt{220^2 - 100^2} - 100 = 96\text{V}$

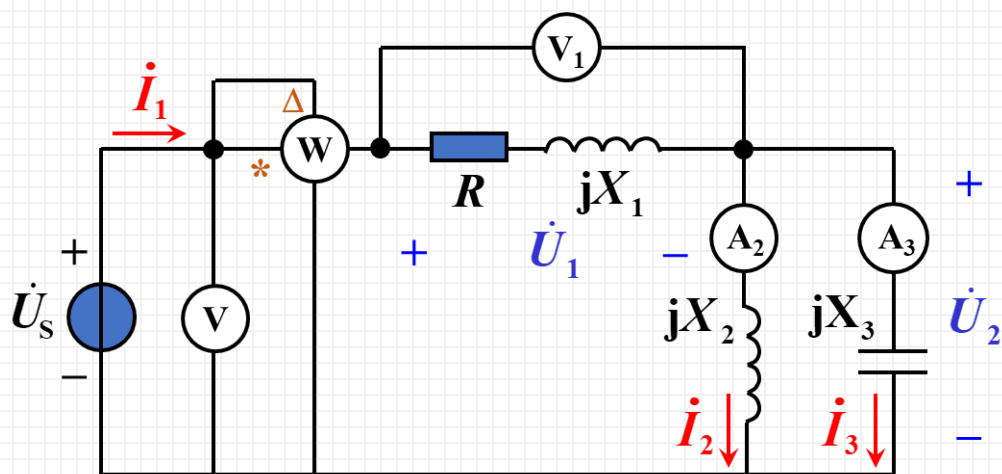$X_2 = U_2 / I_2 = 96 / 30 = 3.2\Omega, \quad X_3 = -U_2 / I_3 = -96 / 20 = -4.8\Omega$




U_2 也可以用相量图求出.

$$\dot{U}_s = \dot{U}_1 + \dot{U}_2$$

$$\dot{U}_1 = \dot{U}_R + \dot{U}_{X1}$$

$$\dot{I}_1 = \dot{I}_2 + \dot{I}_3$$


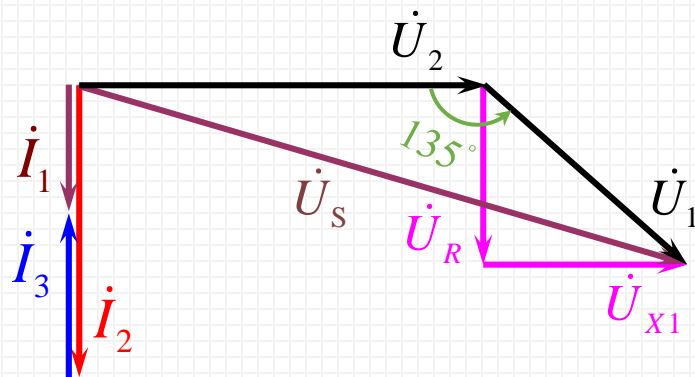


$$U_s^2 = U_2^2 + U_1^2 - 2U_1U_2 \cos 135^\circ$$

$$U_2^2 - 2 \times 100\sqrt{2} \times \left(-\frac{\sqrt{2}}{2}\right)U_2 + (100\sqrt{2})^2 - 220^2 = 0$$

$$U_2^2 + 200U_2 - 28400 = 0, \quad U_2 = 96\text{V} \quad (\text{忽略负值})$$

3. R_L 取值为多大时获得最大功率？最大功率是多少？

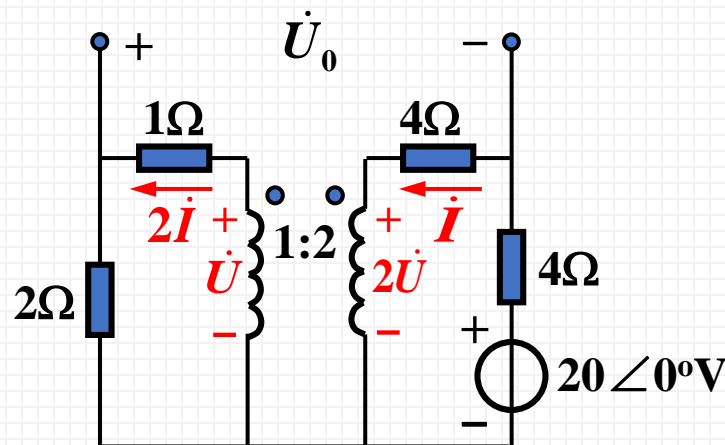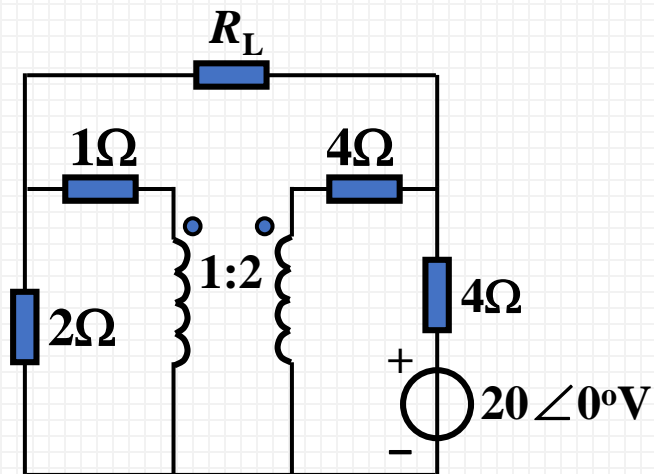

解法：戴维南定理 + 理想变压器

求开路电压

左： $\dot{U} = 3 \times 2\dot{I}$

右： $20\angle 0^\circ = 8\dot{I} + 2\dot{U}$



$$\dot{U} = 6\angle 0^\circ$$


$$\dot{I} = 1\angle 0^\circ$$



$$\dot{U}_0 = 2 \times 2\dot{I} - 20\angle 0^\circ + 4\dot{I} = 12\angle 180^\circ \text{ V}$$

求开路电压

法二：

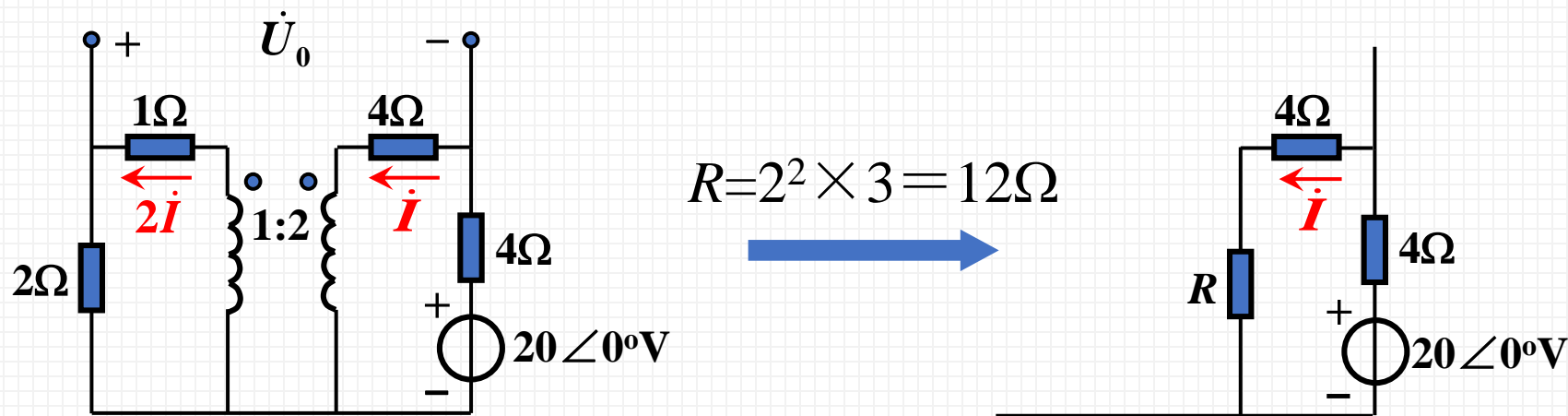


$$\dot{I} = 20\angle 0^\circ / (R + 4 + 4) = 1\angle 0^\circ \text{ A}$$

$$\dot{U}_0 = 2 \times 2\dot{I} - 20\angle 0^\circ + 4\dot{I} = 12\angle 180^\circ \text{ V}$$

并不简便

加压求流求内阻

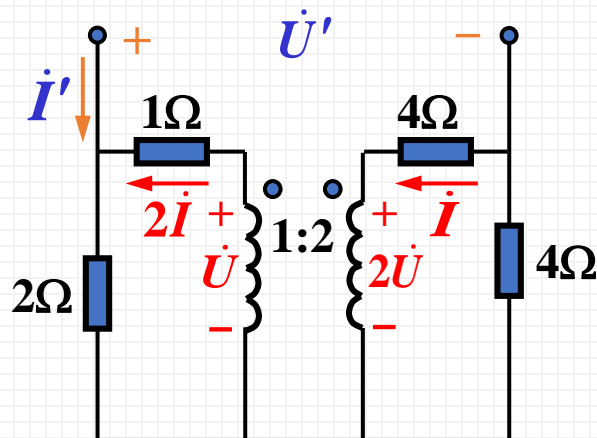


$$\begin{cases} \dot{U} = 2\dot{I} + 2(2\dot{I} + \dot{I}') \\ 4\dot{I} + 2\dot{U} + 4(\dot{I} + \dot{I}') = 0 \\ \dot{U}' = 2(2\dot{I} + \dot{I}') + 4(\dot{I} + \dot{I}') \end{cases} \quad \Rightarrow \quad \begin{aligned} \dot{U}' &= 2.8\dot{I}' \\ R &= 2.8\Omega \end{aligned}$$

则 $R_L = 2.8\Omega$ 时获得最大功率.

最大功率 $P = 12^2 / (4 \times 2.8) = 12.9\text{W}$


4. 求图示电路的谐振频率以及在谐振时的入端阻抗 ($0 < k < 1$)

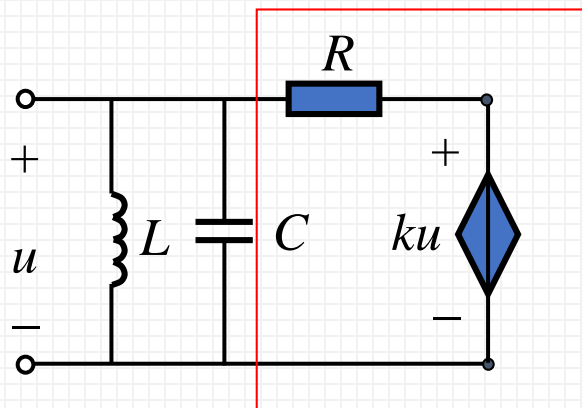

$$R_{\text{等}} = \frac{u}{(1-k)u/R} = \frac{R}{1-k}$$

$$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$$


$$Z(\omega_0) = \frac{R}{1-k}$$

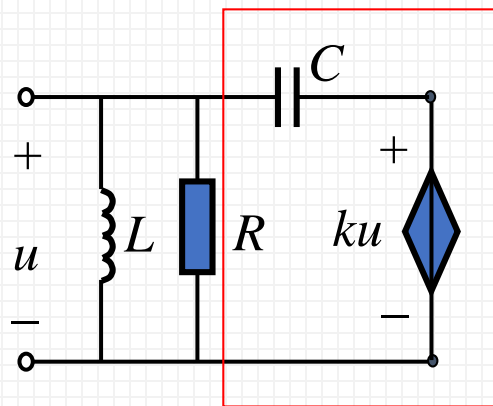

$$Z_{\text{等}} = \frac{\dot{U}}{(1-k)\dot{U}j\omega C} = \frac{1}{(1-k)j\omega C}$$


$$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC(1-k)}}$$

$$Z(\omega_0) = R$$

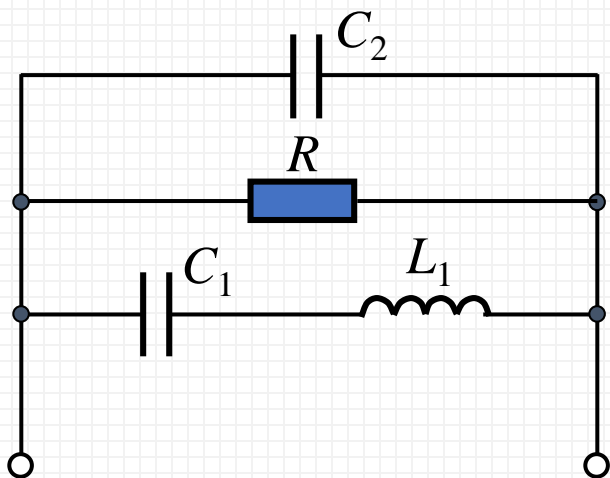

$$\omega_{01} = \frac{1}{\sqrt{L_1 C_1}}$$
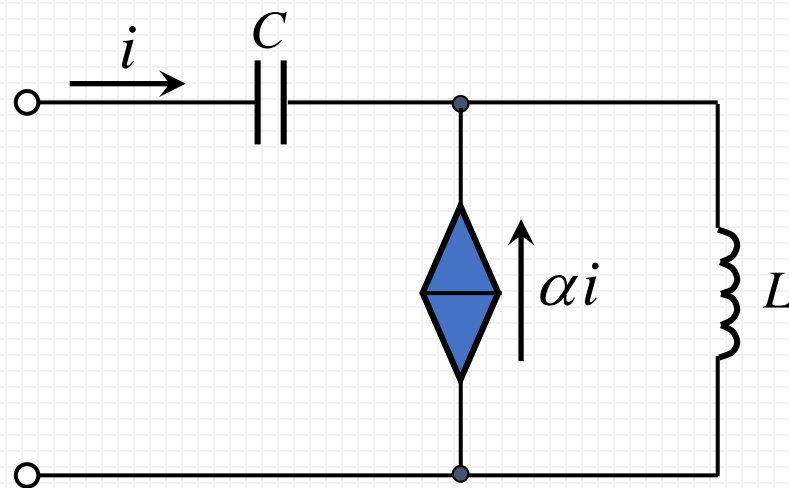
$$\omega_{02} = \frac{1}{\sqrt{L_1 \frac{C_1 C_2}{C_1 + C_2}}}$$




$$\dot{U} = -j \frac{1}{\omega C} \dot{I} + j \omega L \dot{I} (1 + \alpha)$$

$$Z = \frac{\dot{U}}{\dot{I}} = -j \frac{1}{\omega C} + j(1 + \alpha) \omega L$$

$$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{(1 + \alpha) L C}}$$

5. 电路如图所示. $u_s(t)=\sin t$ V, $L_1=L_2=1$ H, $C_1=C_2=1$ F, $R=1\Omega$.

求电压表和电流表的读数 (rms).

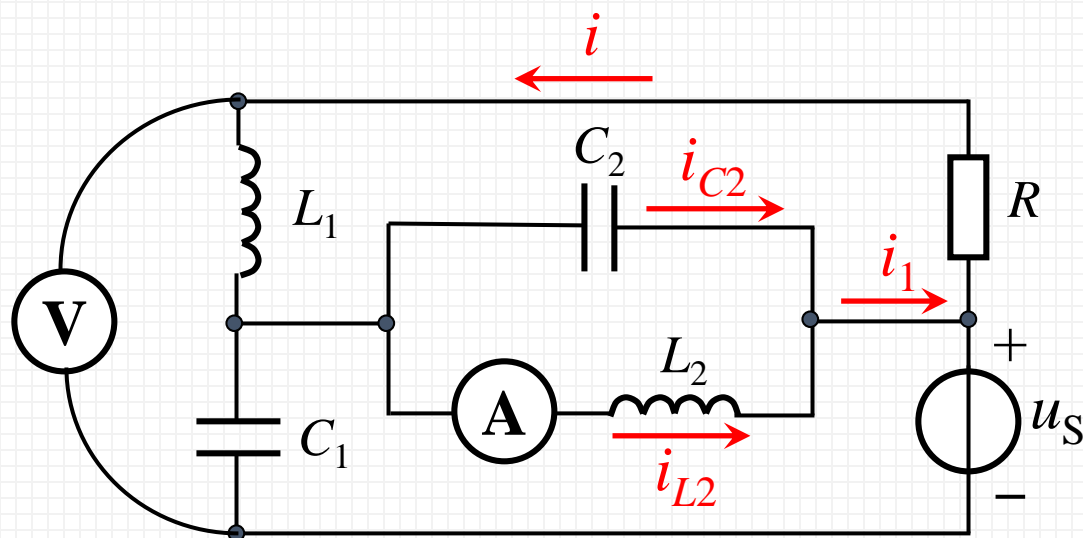

解: 设 $\dot{U}_s = \frac{1}{\sqrt{2}} \angle 0^\circ$ V
 $= 0.707 \angle 0^\circ$ V

$$\omega L_2 = \frac{1}{\omega C_2} = 1\Omega$$


(并联谐振) $\dot{I}_1 = 0$

$$\omega L_1 = \frac{1}{\omega C_1} = 1\Omega \text{ (串联谐振), } \textcircled{\text{V}} = 0 \quad \dot{I} = \frac{\dot{U}_s}{R} = \frac{0.707 \angle 0^\circ}{1} = 0.707 \angle 0^\circ \text{ A}$$


$$\dot{I}_{L2} = \frac{\frac{1}{j\omega C_1} \dot{I} - \dot{U}_s}{j\omega L_2} = \frac{-j0.707 - 0.707}{j1} = -0.707 + j0.707 = 1.00 \angle 135^\circ \text{ A}$$

$$\textcircled{\text{A}} = 1\text{A}$$

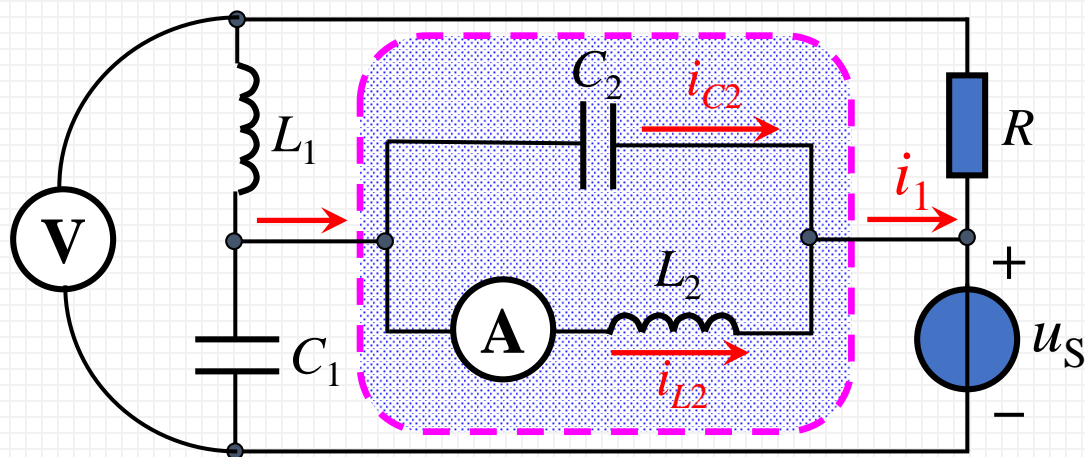
将发生并联谐振的电路看成一个二端网络 (或一条广义的支路), 则流进或流出端口的电流 (或通过该广义支路的电流) 为零, 但网络内部的各个支路的电流 **并不一定为零**。



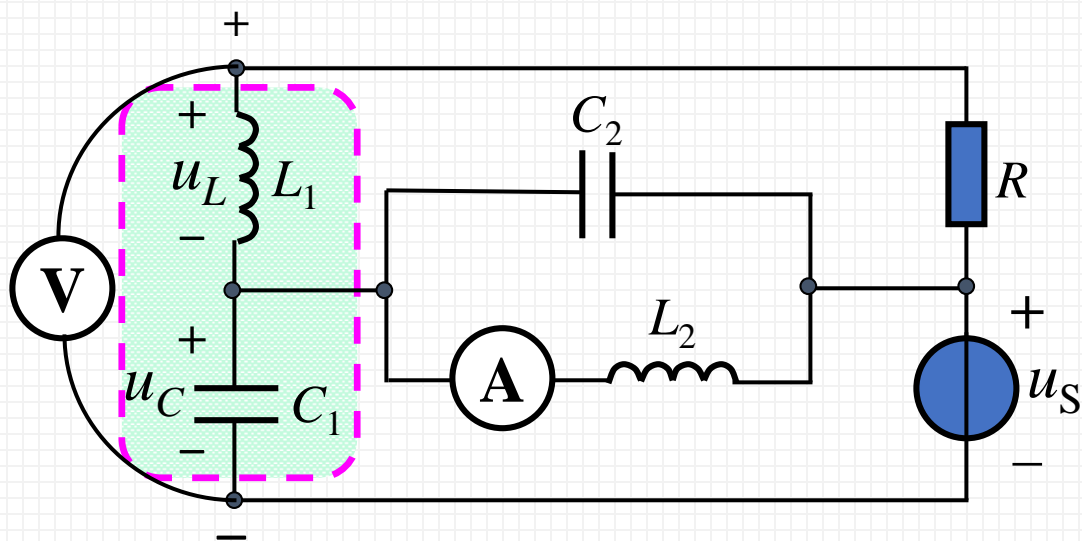
将发生串联谐振的电路看成一个二端网络 (或一条广义的支路), 则两个端钮之间的电压 (或广义支路两端的电压)为零, 但网络内部的各个支路上的电压**并不一定为零**。



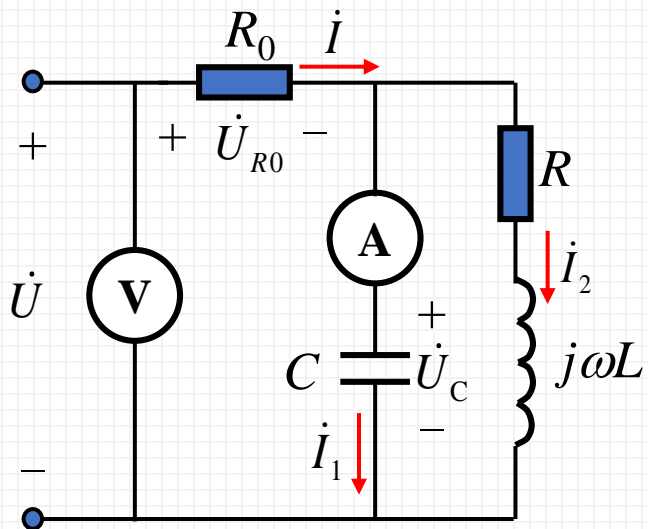6. $\omega = 1000 \text{ rad/s}$ 时, 电路发生谐振。 $R_0 = 25 \Omega$, $C = 16 \mu\text{F}$, 电压表的读数是 100 V , 电流表的读数是 1.2 A , 求 R 和 L .



解: 相量图

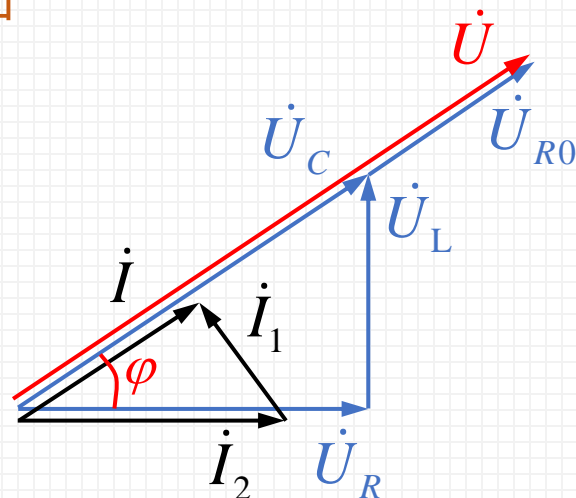

$$I_1 = 1.2 \text{ A}$$

$$U_C = 1.2 / (1000 \times 1.6 \times 10^{-6}) = 75 \text{ V}$$

谐振时:

$$U_{R0} = 25 \text{ V} \quad I = 1 \text{ A}$$

$$I_2 = \sqrt{I_1^2 + I^2} = 1.562 \text{ A}$$

$$\phi = \arctan(I_1 / I) = 50.2^\circ$$

$$|Z| = U_C / I_2 = 75 / 1.562 = 48.01 \Omega$$

$$R = 48.01 \cos 50.2^\circ = 30.7 \Omega$$

$$L = 48.01 \sin 50.2^\circ / 1000 = 36.9 \text{ mH}$$

解二

设 $\dot{U} = 100\angle 0^\circ \text{ V}$


分析可知 u 、 i 、 u_2 同相，则 i_1 领先 u_2 90度

$$\dot{I}_1 = j1.2 \text{ A}$$

$$\dot{U}_2 = \dot{I}_1 * \frac{1}{j\omega C} = 75\angle 0^\circ \text{ V}$$

$$\dot{I} = \frac{\dot{U} - \dot{U}_2}{R_0} = 1 \text{ A}$$
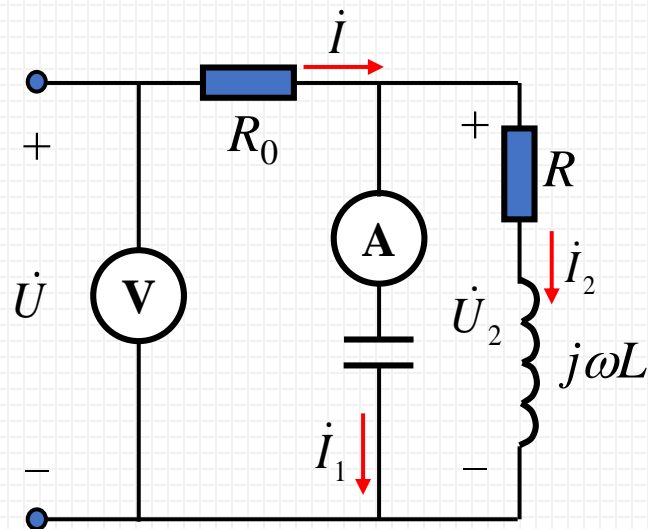
$$\dot{I}_2 = \dot{I} - \dot{I}_1 = 1 - j1.2 = 1.562\angle 50.2^\circ \text{ A}$$



由于谐振，无功在电感与电容间交换，则

$$Q_L = I_2^2 \omega L \quad Q_C = -I_1^2 \frac{1}{\omega C}$$

$$I_1^2 \frac{1}{\omega C} = I_2^2 \omega L$$

$$\Rightarrow L = \frac{I_1^2}{\omega^2 C I_2^2} = 0.0369 \text{ H}$$

$$R = \sqrt{\left(\frac{U_2}{I_2}\right)^2 - (\omega L)^2} = \sqrt{\left(\frac{75}{1.562}\right)^2 - (39.6)^2} = 30.7 \Omega$$

解三

设 $\dot{U} = 100\angle 0^\circ \text{V}$

则因为电容电流 \dot{I}_C 相量领先电压相量 \dot{U}_C 90° , 有:

$$\dot{I}_C = j1.2\text{A} \quad jX_C = \frac{1}{j\omega C} = \frac{1}{j \times 1000 \times 16 \times 10^{-6}} = -j62.5\Omega$$

$$\dot{U}_C = \dot{I}_C jX_C = 75\text{V} \quad \dot{U}_{R0} = \dot{U} - \dot{U}_C = 100 - 75 = 25\text{V}$$

$$\dot{I} = \frac{\dot{U}_{R0}}{R_0} = \frac{25\angle 0^\circ}{25} = 1\angle 0^\circ \text{A}$$

所以 R, L, C 并联支路等效为一个 $\frac{\dot{U}_C}{\dot{I}} = 75\Omega$ 的电阻。即:

$$\frac{\frac{1}{j\omega C} \times (R + j\omega L)}{\frac{1}{j\omega C} + (R + j\omega L)} = 75\Omega$$

$$Z = 30.7 + j36.9\Omega$$


$$R = 30.7\Omega$$

$$\omega L = 36.9\Omega$$



$$L = 36.9\text{mH}$$

设 $R + j\omega L = Z$
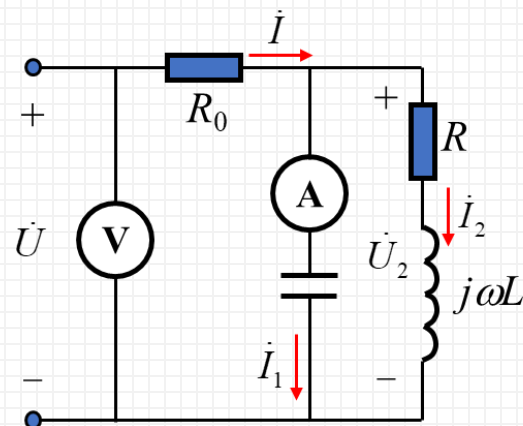
$$\text{则有: } \frac{-j62.5 \times Z}{-j62.5 + Z} = 75$$




7. W的读数有何物理意义

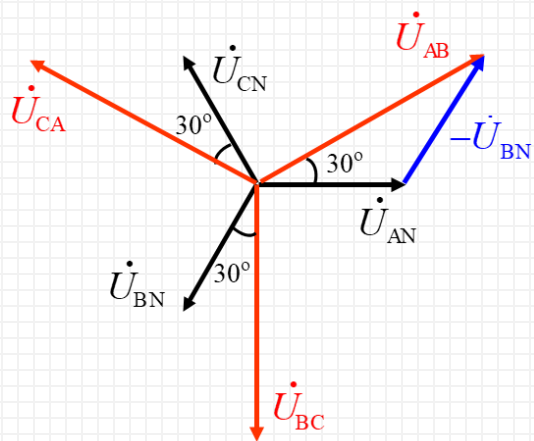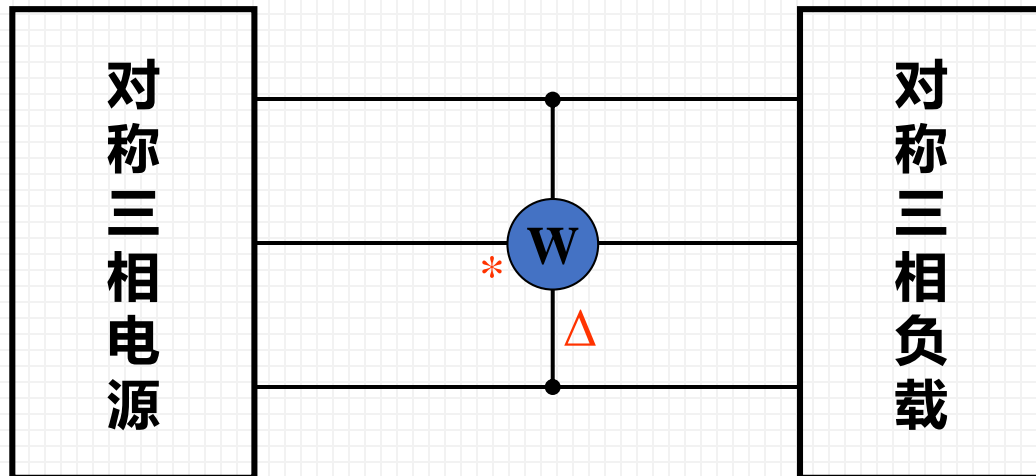


设 $\dot{U}_{AN} = U_P \angle 0^\circ$
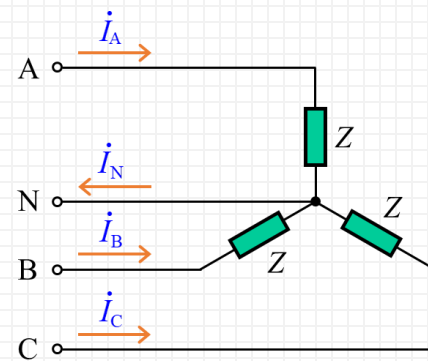
$$\begin{aligned} [W] &= U_{CA} I_B \cos(\phi_{u_{CA}} - \phi_{i_B}) \\ &= \sqrt{3} U_P I_P \cos((150^\circ) - (-120^\circ - \phi_P)) \\ &= \sqrt{3} U_P I_P \cos(270^\circ + \phi_P) \\ &= \sqrt{3} U_P I_P \sin \phi_P \end{aligned}$$




测量对称三相负载吸收的无功功率 $\times \sqrt{3}$

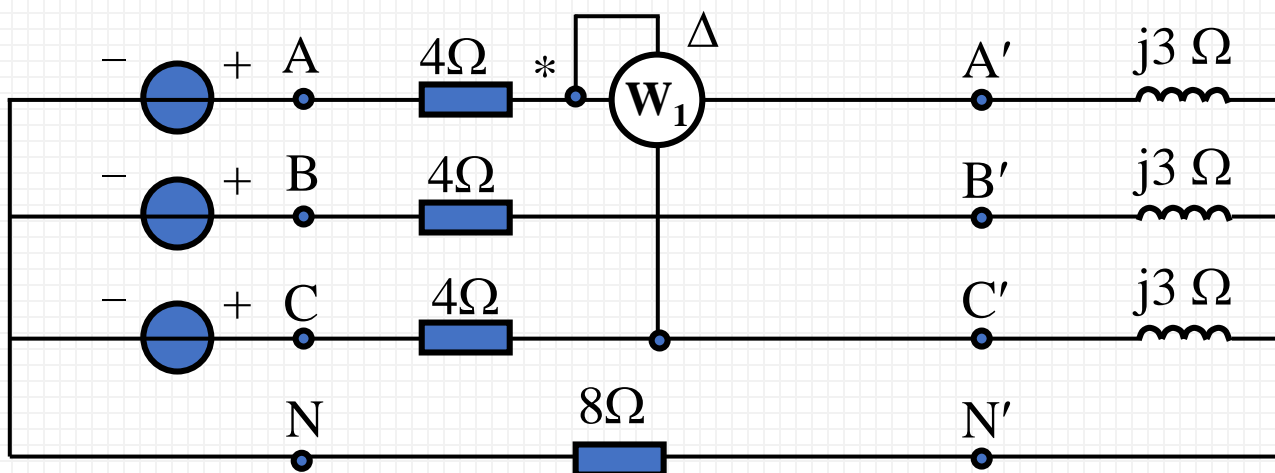8. 平衡三相电路的相电压是 220V。求：(1)线电流和通过中线的电流；(2) 求功率表的读数；(3)电源发出的有功功率和无功功率；(4)能用两表法测量负载吸收的功率吗？如果能，画出另一块表，求读数。



解：(1) 抽单相：

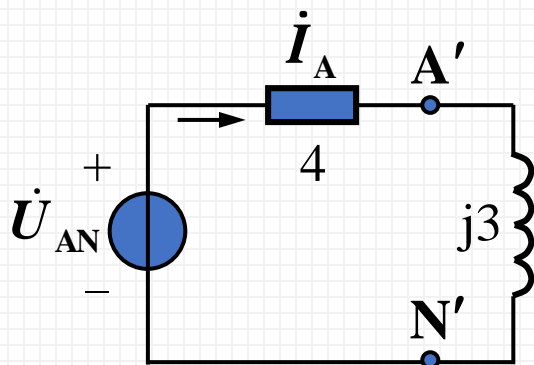


$$\dot{U}_{AN} = 220 \angle 0^\circ \text{ V}$$

$$\dot{I}_A = \frac{220 \angle 0^\circ}{4 + j3} = 44 \angle -36.9^\circ \text{ A}$$

$$I_l = 44 \text{ A} \quad I_N = 0$$

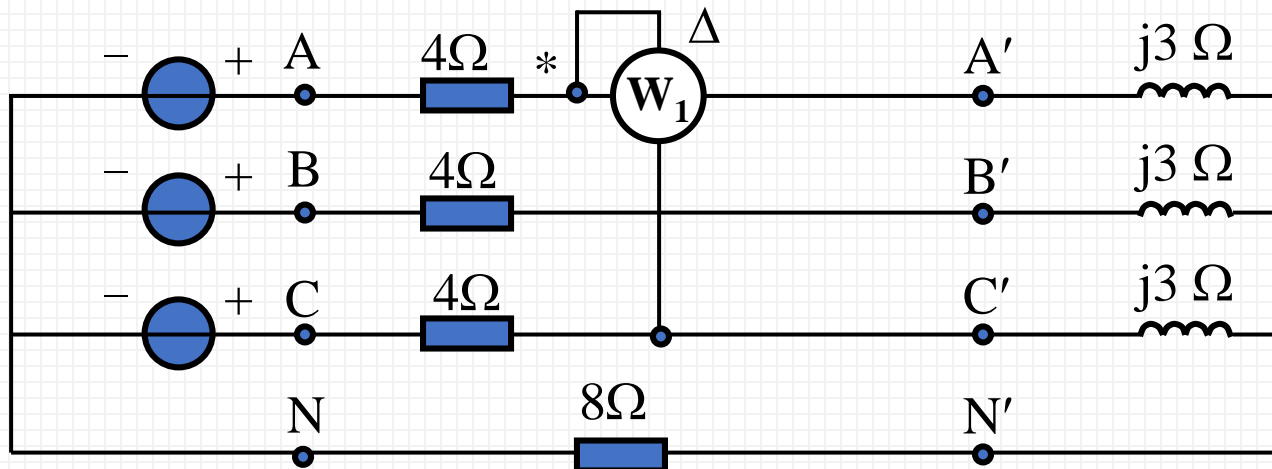(2) 求功率表的读数


$$\dot{I}_A = 44 \angle -36.9^\circ \text{ A}$$



$$\dot{U}_{A'N} = j3\dot{I}_A = 132 \angle 53.1^\circ \text{ V}$$

$$\dot{U}_{A'B'} = \sqrt{3} 132 \angle (30^\circ + 53.1^\circ) = \sqrt{3} 132 \angle 83.1^\circ \text{ V}$$
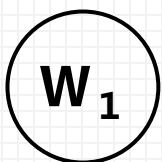
$$\dot{U}_{A'C'} = -\dot{U}_{C'A'} = -\sqrt{3} 132 \angle (120^\circ + 83.1^\circ) = \sqrt{3} 132 \angle 23.1^\circ \text{ V}$$



$$\begin{aligned} & U_{A'C'} I_A \cos[23.1^\circ - (-36.9^\circ)] \\ &= \sqrt{3} 132 \times 44 \cos 60^\circ = 5029 \text{ W} \end{aligned}$$

(3) 电源发出的功率:

$$\dot{U}_{AN} = 220 \angle 0^\circ \text{ V}$$

$$\dot{I}_A = 44 \angle -36.9^\circ \text{ A}$$

$$P = 3U_p I_p \cos \phi_p = 3 \times 220 \times 44 \cos 36.9^\circ = 23.2 \text{ kW}$$

OR $P = \sqrt{3}U_l I_l \cos \phi_p = \sqrt{3} \times \sqrt{3} \times 220 \times 44 \cos 36.9^\circ = 23.2 \text{ kW}$


$$Q = 3U_p I_p \sin \phi_p = 3 \times 220 \times 44 \sin 36.9^\circ = 17.4 \text{ kvar}$$

另一种求法:

$$P = 3I_l^2 R = 3 \times 44^2 \times 4 = 23.2 \text{ kW}$$

$$Q = 3I_l^2 X = 3 \times 44^2 \times 3 = 17.4 \text{ kvar}$$

(4) 可以用两表法测负载功率

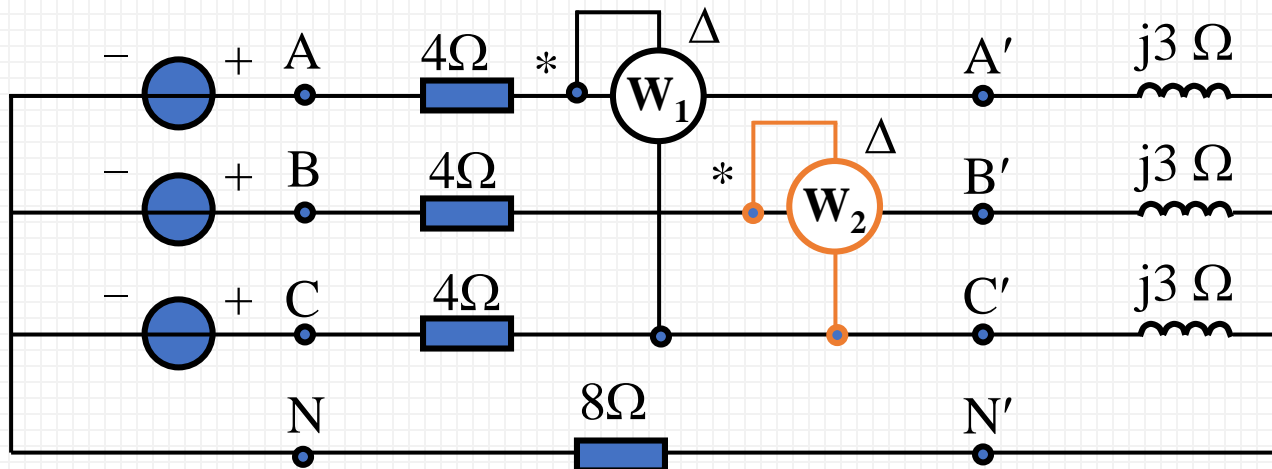


$$\dot{U}_{A'B'} = \sqrt{3} 132 \angle 83.1^\circ \text{ V} \quad \dot{I}_A = 44 \angle -36.9^\circ \text{ A}$$

$$\dot{U}_{B'C'} = \sqrt{3} 132 \angle -36.9^\circ \text{ V} \quad \dot{I}_B = 44 \angle -156.9^\circ \text{ A}$$

$$\begin{aligned} & \textcircled{W_2} \quad U_{B'C'} I_B \cos[(-36.9^\circ) - (-156.9^\circ)] \\ & = \sqrt{3} 132 \times 44 \cos 120^\circ = -5029 \text{ W} \end{aligned}$$

$$\textcircled{W_1} = 5029 \text{ W}$$

9. 电源三相对称, r 分别为0和10 Ω 时求 \dot{I} 。

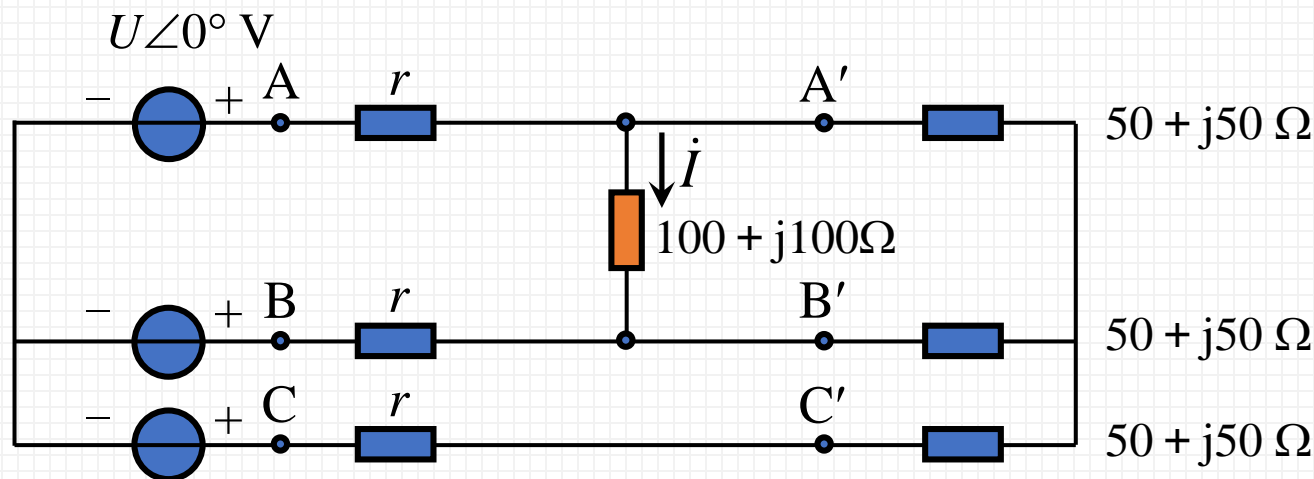

解: (1) $r = 0$ $\dot{I} = \frac{\dot{U}_{AB}}{100 + j100} = 0.0122U \angle -15^\circ$

(2) $r = 10 \Omega$ 戴维南等效

开路电压: 抽单相 $\dot{U}_{OC} = 1.56U \angle 35.2^\circ$

等效内阻抗: 交流电桥平衡 $Z_{eq} = 18.03 + j1.64\Omega$

$$\dot{I} = \frac{\dot{U}_{OC}}{Z_{eq} + 100 + j100} = 0.01U \angle -5.53^\circ$$

关于期末考试

- **考试范围**

- 以期中以后内容为主（动态时域+正弦稳态）
- 节点、回路、叠加、戴维南、替代、二端口 **(考)**
- 非线性电阻、MOSFET、运放、特勒根定理、互易定理 **(不考)**
- 冲激卷积、周期非正弦 **(不考)**

- **考试时间**：6月24日 19:00 ~ 21:00

- **考试地点**：六教6A201、6A203

- **考试形式**：半开卷（下发的盖“**电路**”章的A4纸随便写（不得打印不得粘贴）+ 计算器）

- **答疑时间地点**：6月24日上午8:30 ~ 11:30，西主楼1-316（可网上）