

## 2005 年期末试题答案

一、

$$(1) T = \begin{bmatrix} 2 & 6\Omega \\ 0.5S & 2 \end{bmatrix}$$

$$(2) \omega_0 = \sqrt{\frac{1}{LC} - \frac{1}{R^2 C^2}} \quad R > \sqrt{\frac{L}{C}}$$

$$(3) i_L(0^+) = 1A \quad u_L(0^+) = -5V$$

(4)

$$1 \leq t \leq 2 \quad r(t) = (t-1)^2$$

$$t \geq 2 \quad r(t) = 2t - 3$$

二、

$$\dot{I}_A = 4.67 \angle -16.4^\circ A \quad \dot{I}_B = 4.67 \angle -136.4^\circ A \quad \dot{I}_C = 4.67 \angle 103.6^\circ A$$

$$P = 2.95kW$$

$$\text{两表法 (共B)} \quad W_1 = 1.22kW \quad W_2 = 1.73kW$$


三、

$$(1) P = 25 + 12.5 = 37.5W$$

$$(2) i_2 = 0.167 \sin(5000t - 90^\circ) - 0.333 \sin(10000t + 30^\circ) A \quad I_2 = 0.264A$$

$$\text{四、 (1) } R_L = 1\Omega \quad P_{Lm} = 0.25W \quad (2) P_{5A\text{发}} = 75W$$
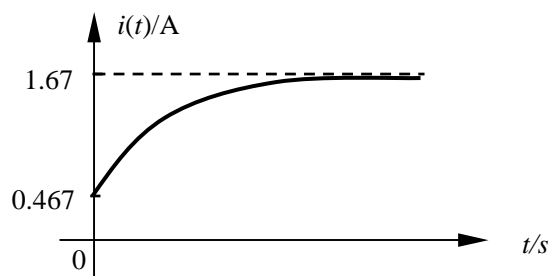
$$\text{五、 } i(t) = 1.67 - 1.2e^{-t} A \quad (t > 0)$$



六、

$$(1) \begin{bmatrix} \frac{du_C}{dt} \\ \frac{di_L}{dt} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 & -1 \\ 0.5 & -2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u_C \\ i_L \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ -2.5 \end{bmatrix}$$

$$(2) \frac{d^2 u_C}{dt^2} + 3 \frac{du_C}{dt} + 2.5 u_C = 2.5 \quad p_{1,2} = -1.5 \pm j0.5$$

电路响应处于欠阻尼状态。

七、

$$i_L(t) = 3 - 2e^{-t} \text{ A} \quad (t > 0)$$